

目录

1	逻辑代数基础	2
2	门电路	10
3	组合逻辑电路	13
4	触发器	32
5	时序逻辑电路分析与设计	42
6	脉冲波形的产生和整形	53
7	数/模和模/数转换	55

1 逻辑代数基础

1.7 将下列十进制数转换为十六进制和二进制。

100 127 255 16.5 50.375

$$(100)_{10} = (64)_{16} = (1100100)_2$$

$$(127)_{10} = (7F)_{16} = (1111111)_2$$

$$(255)_{10} = (FF)_{16} = (11111111)_2$$

$$(16.5)_{10} = (10.8)_{16} = (10000.1)_2$$

$$(50.375)_{10} = (32.6)_{16} = (110010.011)_2$$

1.8 将下列二进制数转换成十六进制数和十进制数。

$(1011)_2$ $(10000000)_2$ $(11001.011)_2$ $(1010.0101)_2$

$$(1011)_2 = (B)_{16} = (11)_{10}$$

$$(10000000)_2 = (80)_{16} = (128)_{10}$$

$$(11001.011)_2 = (19.6)_{16} = (25.375)_{10}$$

$$(1010.0101)_2 = (A.5)_{16} = (10.3125)_{10}$$

1.9 将下列十六进制数转换成二进制数和八进制数。

$(AF3C)_{16}$ $(0F)_{16}$ $(80)_{16}$ $(3BD.8)_{16}$

$$(AF3C)_{16} = (1010\ 1111\ 0011\ 1100)_2 = (127474)_8$$

$$(0F)_{16} = (0000\ 1111)_2 = (017)_8$$

$$(80)_{16} = (1000\ 0000)_2 = (200)_8$$

$$(3BD.8)_{16} = (0011\ 1011\ 1101.1)_2 = (1675.4)_8$$

1.10 写出下列二进制数的原码、反码和补码。

$(+1011)_2$ $(+00110)_2$ $(-1101)_2$ $(-00101)_2$

$$(+1011)_2, \text{原码} = 01011, \text{反码} = 01011, \text{补码} = 01011$$

$$(+00110)_2, \text{原码} = 000110, \text{反码} = 000110, \text{补码} = 000110$$

$$(-1101)_2, \text{原码} = 11101, \text{反码} = 10010, \text{补码} = 10011$$

$$(-00101)_2, \text{原码} = 100101, \text{反码} = 111010, \text{补码} = 111011$$

1.11 用真值表证明下面公式。

$$(1) A \oplus 1 = \overline{A}$$

$$(2) A \oplus 0 = A$$

$$(3) A(B \oplus C) = AB \oplus AC$$

$$(4) A \oplus \overline{B} = \overline{A \oplus B}$$

$$(5) (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

(1) $A \oplus 1 = \overline{A}$

A	$A \oplus 1$	\overline{A}
0	1	1
1	0	0

(2) $A \oplus 0 = A$

A	$A \oplus 0$	A
0	0	0
1	1	1

(3) $A(B \oplus C) = AB \oplus AC$

A B C	AB	AC	$B \oplus C$	$A(B \oplus C)$	$AB \oplus AC$
0 0 0	0	0	0	0	0
0 0 1	0	0	1	0	0
0 1 0	0	0	1	0	0
0 1 1	0	0	0	0	0
1 0 0	0	0	0	0	0
1 0 1	0	1	1	1	1
1 1 0	1	0	1	1	1
1 1 1	1	1	0	0	0

(4) $A \oplus \overline{B} = \overline{A \oplus B}$

A B	\overline{B}	$A \oplus B$	$A \oplus \overline{B}$	$\overline{A \oplus B}$
0 0	1	0	1	1
0 1	0	1	0	0
1 0	1	1	0	0
1 1	0	0	1	1

(5) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

1.12 将下列函数化为最小项之和的形式

(1) $Y = \overline{A}BC + AC + \overline{B}C$

(2) $Y = \overline{A}\overline{B}CD + BCD + AC$

(3) $Y = AB + BC + ACD$

A B C	$A \oplus B$	$B \oplus C$	$(A \oplus B) \oplus C$	$A \oplus (B \oplus C)$
0 0 0	0	0	0	0
0 0 1	0	1	1	1
0 1 0	1	1	1	1
0 1 1	1	0	0	0
1 0 0	1	0	1	1
1 0 1	1	1	0	0
1 1 0	0	1	0	0
1 1 1	0	0	1	1

$$(4) Y = AB + \overline{BC}(\overline{C} + \overline{D})$$

$$(1) Y = \sum_m(2, 3, 5, 6, 7)$$

$$(2) Y = \sum_m(7, 9, 10, 11, 14, 15)$$

$$(3) Y = \sum_m(6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$(4) Y = \sum_m(3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$

1.13 将下列函数化为最大项之积的形式

$$(1) Y = (A + B)(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$$

$$(2) Y = A\overline{B} + \overline{A}C$$

$$(3) Y = BC\overline{D} + \overline{A}D + C$$

$$(4) Y(A, B, C) = \sum(m_1, m_2, m_4, m_6, m_7)$$

$$(1) Y = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) = \prod M(0, 1, 7)$$

$$(2) Y = (A + B + C)(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + \overline{B} + C)(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) = \prod M(0, 2, 6, 7)$$

$$(3) Y = (A+B+C+D)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D})(A+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D})(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D})(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D}) = \prod M(0, 4, 8, 9, 12, 13)$$

$$(4) Y = (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + C)(A + \overline{B} + C) = \prod M(0, 3, 5)$$

1.14 写出图 P1.14 中各逻辑图的逻辑函数式，并化简成最简与-或式。

$$(a) Y = \overline{(\overline{A}\overline{B}\overline{C})} \cdot \overline{(B\overline{C})} = A\overline{B}C + B\overline{C}$$

$$(b) Y = \overline{\overline{A} + \overline{C} + \overline{A} + \overline{B} + \overline{B} + \overline{B} + \overline{C}} = (\overline{A} + C)(A + \overline{B})(B + \overline{C}) = ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

$$(c) Y = \overline{(A \oplus B) \oplus C} = \overline{(A\overline{B} + \overline{A}B) \oplus C} = (\overline{A\overline{B} + \overline{A}B})\overline{C} + (A\overline{B} + \overline{A}B)C = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$

$$(d) Y_1 = \overline{\overline{A}\overline{B} + (\overline{A} \oplus \overline{B})\overline{C}} = AB + (A \oplus B)C = AB + (A\overline{B} + \overline{A}B)C = AB + AC + BC$$

$$Y_2 = A \oplus B \oplus C = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + ABC$$

1.15 已知逻辑函数的真值表如表 P1.15(a)、P1.15(b) 所示，写出对应的逻辑函数式。

$$(a) Y = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$



$$(b) Z = \bar{M}\bar{N}PQ + \bar{M}NP\bar{Q} + \bar{M}NPQ + M\bar{N}PQ + MNP\bar{Q} + MNP\bar{Q} + MNPQ + MNPQ$$

1.16 已知函数 $Y_1(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$, $Y_2(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BD + BCD + \bar{B}C\bar{D}$



(1) 试用最少的与或非门画出 Y_1 和 Y_2 的逻辑电路图；

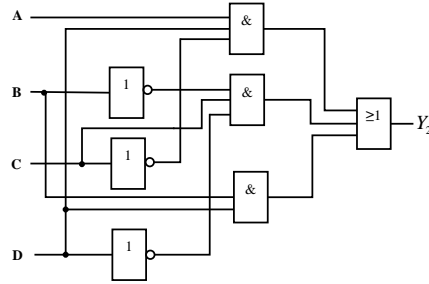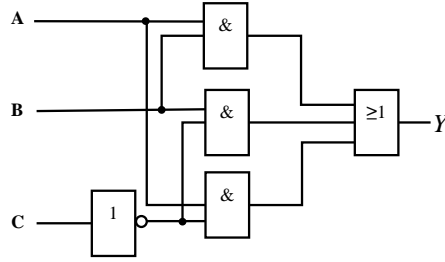(2) 试用最少的与或非门画出 Y_1 和 Y_2 的逻辑电路图。

$$(1) Y_1 = AB + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}, Y_2 = \bar{A}\bar{C}D + BD + \bar{B}C\bar{D}$$


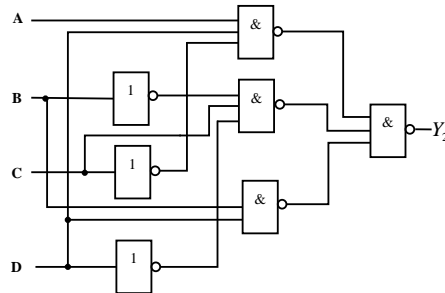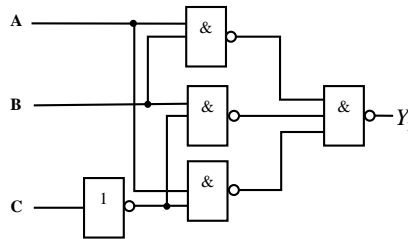
$$(2) Y_1 = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AC}}, Y_2 = \overline{\overline{ACD} \cdot \overline{BD} \cdot \overline{BCD}}$$



1.17 用反演定理，写出下列函数的反函数。

$$(1) Y = (A + B)(\bar{A} + C) + BC$$

$$\bar{Y} = \bar{A}\bar{B} + A\bar{C}$$

$$(2) Y = (\overline{A + C + BD})(\overline{AD + \bar{B}C} + A\bar{B}D)$$

$$\bar{Y} = A + \bar{B}C + C\bar{D}$$

$$(3) Y = [(A + D)\overline{AC} + \bar{A}B\bar{D}](\overline{A + C} + BD) = \overline{ACD} + ABCD$$

$$\bar{Y} = \bar{A}D + A\bar{C} + \bar{B}C + C\bar{D} = A\bar{B} + A\bar{C} + \bar{A}D + C\bar{D}$$

$$(4) Y = (\overline{A \oplus C})(\overline{B + \bar{D}})(BD + AC) = AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

$$\bar{Y} = A\bar{C} + \bar{A}C + \bar{A}\bar{B} + \bar{C}\bar{D} = \bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}$$

1.18 用对偶定理，写出下列函数的对偶式。

$$(1) Y = A(B + C) + BC\bar{A}\bar{B}$$

$$Y' = (A + BC) \cdot (B + C + \bar{A} + \bar{B})$$

$$(2) Y = (A + C)(\bar{B} + \bar{D}) + \overline{\bar{B}C + \bar{D}AD}$$

$$Y' = (AC + \bar{B}\bar{D})[(\bar{B} + C)\bar{D} + A + D]$$

$$(3) Y = \overline{\bar{A}\bar{B} + \bar{A}C\bar{D}} + \bar{B} + \bar{C}(A + \bar{B} + D)$$

$$Y' = [(\bar{A} + \bar{B})(\bar{A} + C) + D](\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}D)$$

$$(4) Y = \overline{(A + \bar{B})(\bar{C} + D)(A + B + \bar{C})} + (\bar{A} + \bar{B})C$$

$$Y' = \bar{A}\bar{B} + \bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}(\bar{A}\bar{B} + C)$$

1.19 用公式法将下列函数化简为最简与-或式。

$$(1) Y = A + B + C$$

$$(2) Y = 1$$

$$(3) Y = AD$$

$$(4) Y = A + CD$$

$$(5) Y = 0$$

$$(6) Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABCD$$

$$(7) Y = ABCDE$$

$$(8) Y = A + B + \bar{C} + D$$

1.20 用图形法化简下列函数为最简与-或式。

$$(1) Y = B\bar{C} + A\bar{C}$$

$$(2) Y = \bar{A}\bar{B} + AC$$

$$(3) Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}C\bar{D} + \bar{B}\bar{D} \text{ 函数不能再化简, 已为最简与或式。}$$

$$(4) Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + BCD + \bar{A}D$$

1.21 用图形法化简下列函数为最简与-或式。

$$(1) Y = \bar{A}\bar{B} + AC + B\bar{C} \text{ 或者 } Y = \bar{A}\bar{C} + AB + \bar{B}C$$

$$(2) Y = C$$

$$(3) Y = \bar{B} + C\bar{D} + \bar{A}\bar{D}$$

$$(4) Y = \bar{B}\bar{D} + A\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}D$$

1.22 将下列函数化为最简与-或形式。

(4)

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{AB\bar{C}D + A\bar{C}DE + \bar{B}DE + A\bar{C}\bar{D}\bar{E}} \\
 &= (\bar{A} + B + C + \bar{D})(\bar{A} + C + \bar{D} + \bar{E})(B + \bar{D} + E)(\bar{A} + C + D + E) \\
 &= (\bar{A} + C + \bar{D} + B\bar{E})(\bar{A} + C + D + E)(B + \bar{D} + E) \\
 &= (\bar{A} + C + (\bar{D} + B\bar{E})(D + E))(B + \bar{D} + E) \\
 &= (\bar{A} + C + 0 + \bar{D}E + B\bar{E}D + 0)(B + \bar{D} + E) \\
 &= (\bar{A} + C + \bar{D}E + BDE)(B + \bar{D} + E) \\
 &= \bar{A}B + \bar{A}\bar{D} + \bar{A}E + BC + C\bar{D} + CE + B\bar{D}E + \bar{D}E + BDE + 0 + 0 \\
 &= \bar{A}B + \bar{A}\bar{D} + \bar{A}E + BC + C\bar{D} + CE + \bar{D}E + BDE \\
 &= \bar{A}\bar{D} + \bar{A}E + C\bar{D} + CE + \bar{D}E + BDE
 \end{aligned} \tag{1}$$

(1) $Y = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D$

(2) $Y = AB + \bar{D} + \bar{A}\bar{C}$

(3) $Y = B\bar{C} + \bar{B}D$

(4) $Y = \bar{A}\bar{D} + \bar{D}E + \bar{A}E + BDE + CE + C\bar{D}$ 或 $\bar{A}E + CE + B\bar{E} + \bar{D}\bar{E}$

1.23 将下列函数化为最简与-或形式。

(1) $Y = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + AD$ 或 $Y = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}C\bar{D} + AD$

(2) $Y = B + \bar{A}D + AC$

(3) $Y = \bar{A} + B + C$

(4) $Y = \bar{A} + \bar{B}\bar{D}$

(5) $Y = 1$.

(6) $Y = CD + AC + \bar{B}\bar{D}$

1.24 画出用最少数目的与非门和反相器实现下列函数的逻辑图。


(1) $Y = AB + BC + AC$

(2) $Y(A, B, C, D) = \sum(m_0, m_1, m_3, m_5, m_8, m_{10}, m_{11}, m_{14})$


(3) $Y = \overline{ABC} + \overline{AB} + \overline{AB} + BC$

(4) $Y(A, B, C, D) = \sum(m_0, m_1, m_2, m_6, m_7, m_8, m_9, m_{10}, m_{14}, m_{15})$

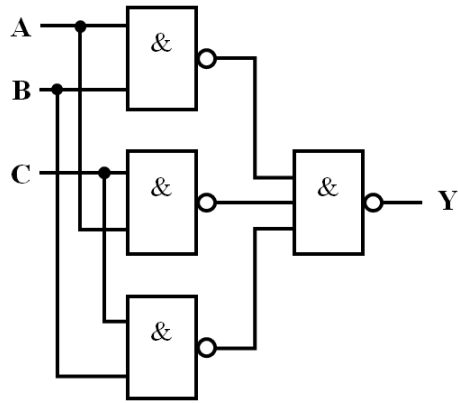
(1) $Y = \overline{\bar{A}\bar{B} \cdot \bar{B}\bar{C} \cdot \bar{A}\bar{C}}$



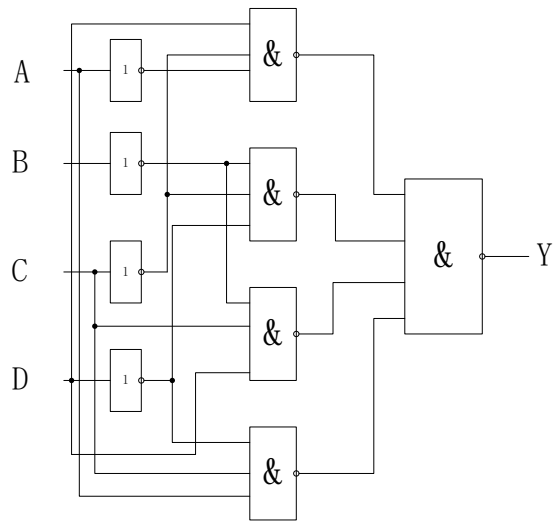
(2) $Y = \overline{\overline{BCD}} \cdot \overline{\overline{ACD}} \cdot \overline{\overline{BCD}} \cdot \overline{\overline{ACD}}$



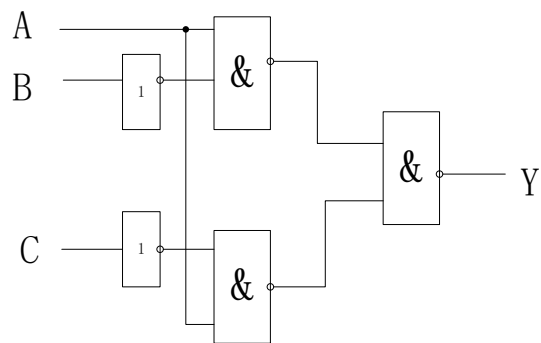(3) $Y = \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{AC}}$



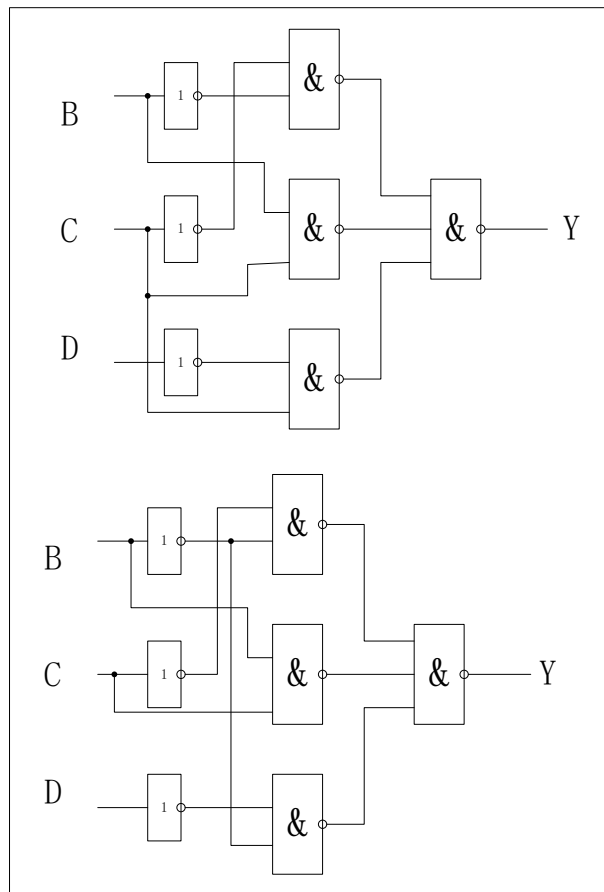(4) $Y = \overline{\overline{BC}} \cdot \overline{\overline{CD}} \cdot \overline{\overline{BC}}$ 或者 $Y = \overline{\overline{BC}} \cdot \overline{\overline{BD}} \cdot \overline{\overline{BC}}$



2 门电路

2.7 指出图 P2.7 中各门电路的输出是什么状态（高电平、低电平或高阻态）。已知这些电路是 74 系列 TTL 门电路。

- (a) 低电平 (b) 高电平 (c) 高电平 (d) 低电平
(e) 高阻态 (f) 低电平 (g) 高电平 (h) 低电平

2.8 指出图 P2.8 中各门电路的输出状态。已知门电路是 CC4000 系列 CMOS 门电路。

- (a) 高电平 (b) 低电平 (c) 低电平 (d) 低电平

2.10

$$\begin{aligned} G_{ML} &= \frac{16 \text{ mA}}{1.6 \text{ mA}} = 10 \\ G_{MH} &= \frac{4 \text{ mA}}{40 \mu\text{A}} = 100 \end{aligned} \quad (2)$$

由于与非门 V_{IL} 输入时一门一路，所以 $G_M = 10$

2.11

$$\begin{aligned} I_{L \max} &\geq N_L \times 2I_{IS} \\ 16 \text{ mA} &\geq N_L \times 3.2 \text{ mA} \\ N_L &\leq 5 \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} I_{OH \max} &\geq N_H \times 2I_{IH \max} \\ 4 \text{ mA} &\geq N_H \times 2 \times 40 \mu\text{A} \\ N_H &\leq 50 \end{aligned} \quad (4)$$


$$\therefore N = \min\{N_L, N_H\} = 5 \quad (5)$$

输入端改为 4 时. $f: N_L \leq 2.5, N_H \leq 25, N = \min\{N_L, N_H\} = 2$

2.12

$$\begin{aligned} R_L \times (8 - 3 \times 0.4) &\geq 5 - 0.4 \\ \therefore R_L &\geq \frac{4.6}{6.8} \approx 0.7 \text{ K}\Omega = 700 \Omega \\ R_L(3 \times 100 + 3 \times 20) &\leq 5 - 3.2 \\ \therefore R_L &\leq \frac{1.8}{360} = 0.005 \text{ M}\Omega = 5 \text{ K}\Omega \end{aligned} \quad (6)$$

2.13

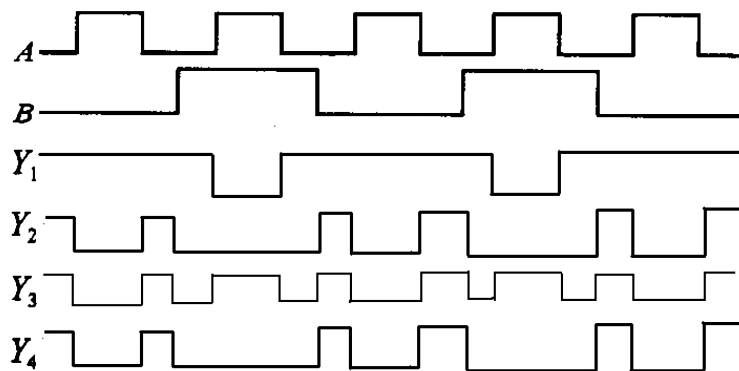


2.14 (1)

$Y_1 = \overline{A}(C = 0)$ or 高阻 ($C = 1$);


$Y_2 = AB\overline{C}$;

$Y_3 = \overline{(A \oplus B) + C}$;


(2)

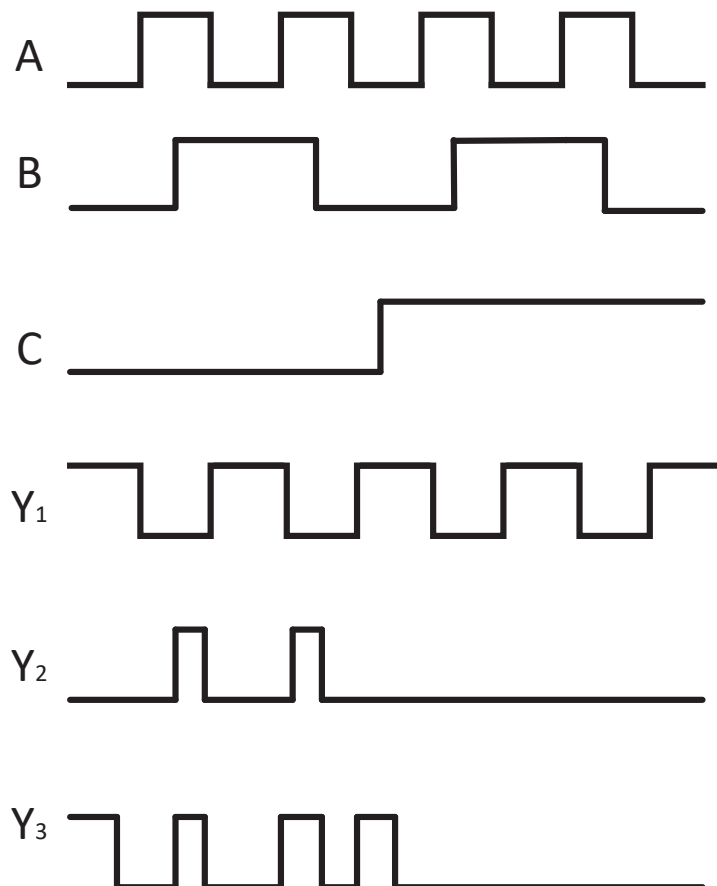


2.17 (1)

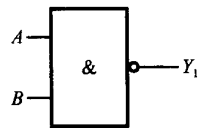


(a) $Y_1 = \overline{A \cdot B}$

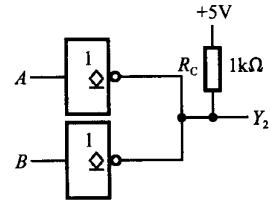

(b) $Y_2 = \overline{A + B}$

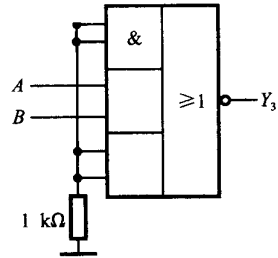


(c) $Y_3 = \overline{A \cdot B}$

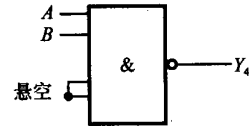


(d) $Y_4 = \overline{A \cdot B}$


(2)

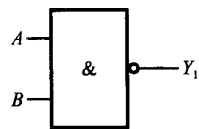


(a) $Y_1 = \overline{A \cdot B}$

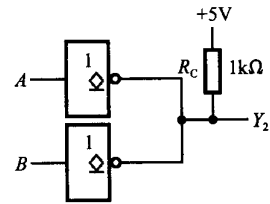

(b) $Y_2 = \overline{A + B}$

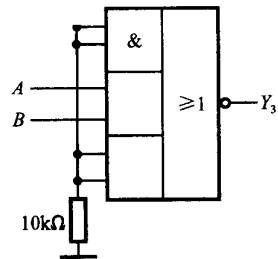

(c) $Y_3 = \overline{A \cdot B}$

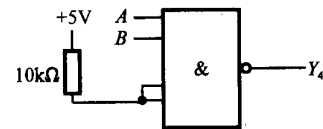

(d) $Y_4 = \overline{A \cdot B}$

2.19 (a) $Y = \overline{\overline{\overline{A \times B \times A}} = \overline{A + B + C}$

(b) $Y = \overline{C} \times \overline{AB}$

3 组合逻辑电路

3.1 分析图 P3.1 电路的逻辑功能, 写出输出的逻辑函数式, 列出真值表, 说明电路逻辑功能的特点. 可有多种表示方式:

$$Y = \overline{A \oplus B \oplus C}$$

$$Y = AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

$$Y = A(B \oplus C)$$

$$Y = (A \oplus B)C$$

A	B	c	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

由真值表可以看出, 此电路为检测 ABC 三变量中是否有奇数个零.

3.2 图 P3.2 是一个多功能函数发生器电路. 试写出当 $S_0S_1S_2S_3$ 为 0000 1111 16 种不同状态时输出 Y 的逻辑函数式.

$$Y_1 = A \oplus B \oplus C$$

$$Y_2 = AB + (A \oplus B)C = AC + BC + AB$$

S_0	S_1	S_2	S_3	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	$A + B$
0	0	1	0	$\overline{A} + B$
0	0	1	1	B
0	1	0	0	$A + \overline{B}$
0	1	0	1	A
0	1	1	0	$\overline{A \oplus B}$
0	1	1	1	AB
1	0	0	0	$\overline{A} + \overline{B}$
1	0	0	1	$A \oplus B$
1	0	1	0	\overline{A}
1	0	1	1	$\overline{A}B$
1	1	0	0	\overline{B}
1	1	0	1	$A\overline{B}$
1	1	1	0	\overline{AB}
1	1	1	1	0

3.3 由半加器和或门组成的电路如图 P3.3 所示. 写出输出信号的逻辑表达式, 并说明其功能.

$$Y_1 = A \oplus B \oplus C$$

$$Y_2 = AB + (A \oplus B)C = AC + BC + AB$$

真值表如下: 由真值表可以看出, 电路为一个全加器. Y_1 为 A, B, C, 三变量之和, Y_2 为进位标志.

A	B	c	Y_2	Y_1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

3.5 由 3 线-8 线译码器 74LS138 构成的电路如图 P3.5 所示. 写出输出函数的最简与-或式.

$$Y_1 = \overline{A}\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}B = A$$

$$Y_2 = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{C} + AB = \overline{A}$$

3.6

(1)

$$\begin{aligned}
Y_1 &= A\bar{B} + A\bar{C}D + A\bar{C} \\
&= A\bar{B} + A\bar{C} \\
&= \overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{A\bar{C}}} \\
\text{或 } Y_1 &= \overline{ABC} = \overline{\overline{ABC}}
\end{aligned} \tag{7}$$

(2)





$$\begin{aligned}
Y_2 &= A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C} + ABD \\
&= A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}\bar{D} + AD \\
&= \overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{\bar{A}C} \cdot \overline{B\bar{C}\bar{D}} \cdot \overline{AD}}
\end{aligned} \tag{8}$$

(3)

$$\begin{aligned}
Y_3 &= \bar{C} + \bar{A}B \\
&= \overline{\overline{\bar{A}B} \cdot C}
\end{aligned} \tag{9}$$

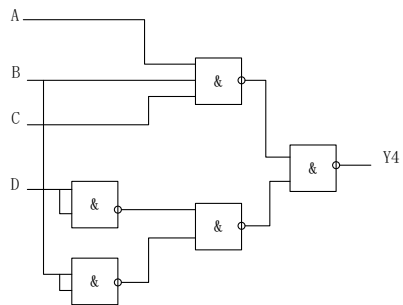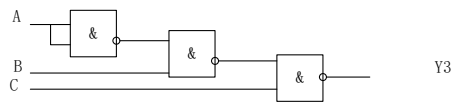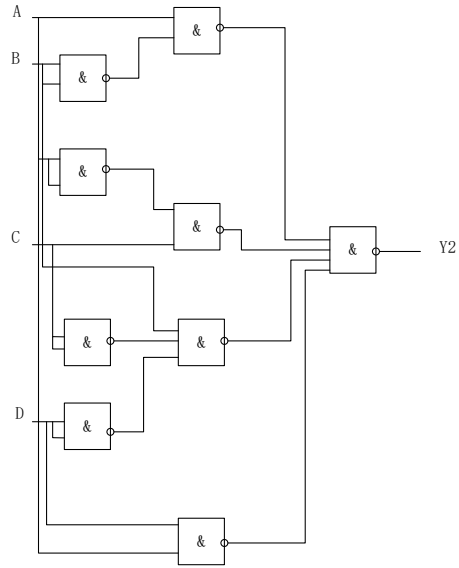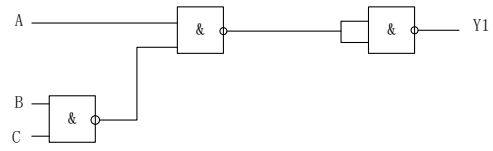(4)


$$\begin{aligned}
Y_4 &= \bar{B}\bar{D} + ABC \\
&= \overline{\overline{\bar{B}\bar{D}} \cdot \overline{ABC}}
\end{aligned} \tag{10}$$



3.7

$$\begin{aligned}
 Y_{10} &= 0 \\
 Y_{11} &= B_0 \\
 Y_{12} &= B_1 \\
 Y_{13} &= B_2 \\
 Y_{20} &= B_0 \\
 Y_{21} &= 0 \\
 Y_{22} &= B_1 \overline{B_0} \\
 Y_{23} &= \overline{B_2} B_1 B_0 + B_2 \overline{B_1} B_0 \\
 Y_{24} &= B_2 \overline{B_1} + B_2 B_0 \\
 Y_{25} &= B_2 B_1
 \end{aligned} \tag{11}$$


B ₂	B ₁	B ₀	Y ₁₃	Y ₁₂	Y ₁₁	Y ₁₀	Y ₂₅	Y ₂₄	Y ₂₃	Y ₂₂	Y ₂₁	Y ₂₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1

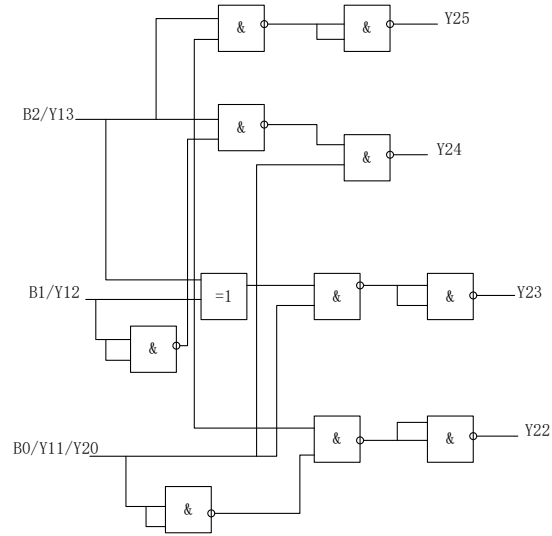

3.8

A	B	CI	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

(13)

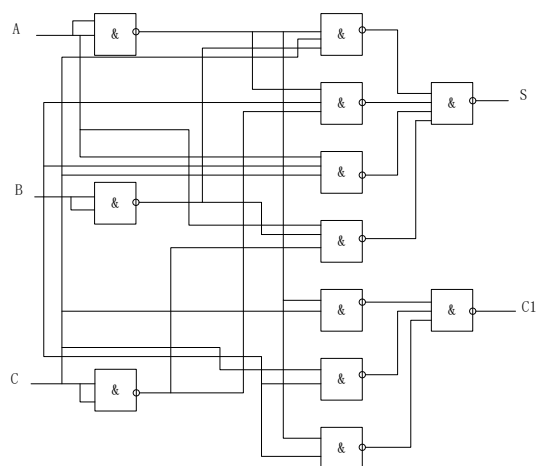

3.9 解：以 ABCD 表示四个双位开关，并用 0、1 分别表示开关的两个状态，以 Y 表示灯的状态，1 表示亮，0 表示灭。并设 ABCD=0000 时 Y=0，从这个状态开始，单独改变任何一个开关的状态，Y 的状态都会改变。则真值表为：


A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

(14)

则由真值表可得 Y 的表达式为:

$$\begin{aligned}
 Y &= \sum(m1, m2, m4, m7, m8, m11, m13, m14) \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD \\
 &\quad + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D}
 \end{aligned}$$

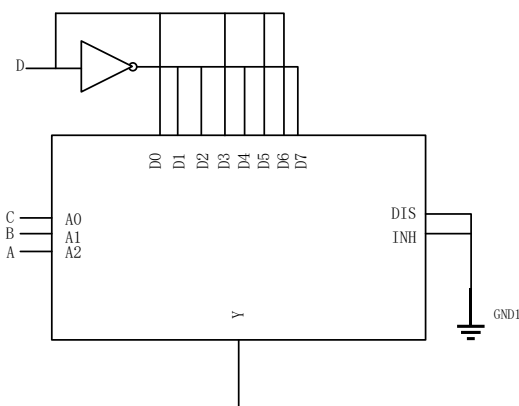由 Y 的表达式可以看出, 出现了 ABC 三变量的所有最小项, 所以可以用 8 选 1 数据选择器 CC4512 完成, 将 ABC 作为地址输入, D 及其反变量接到数据输入端。电路图如下:



3.10

将 8421BCD 码分别转换为雷格码 (循环码)、余 3 码、2421 码的真值表为:

(1) 根据上述真值表可得循环码与 8421BCD 码之间的转换关系为:


8421BCD 码				循环码				余 3 码				2421 码			
B3	B2	B1	B0	X3	X2	X1	X1	Y3	Y2	Y1	Y0	E3	E2	E1	E0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

$$X_3 = B_3$$

$$X_2 = \overline{B_3}B_2 + B_3\overline{B_2} = \overline{\overline{B_3}B_2} \cdot \overline{\overline{B_3}\overline{B_2}}$$

$$X_1 = \overline{B_2}B_1 + B_2\overline{B_1} = \overline{\overline{B_2}B_1} \cdot \overline{\overline{B_2}\overline{B_1}}$$
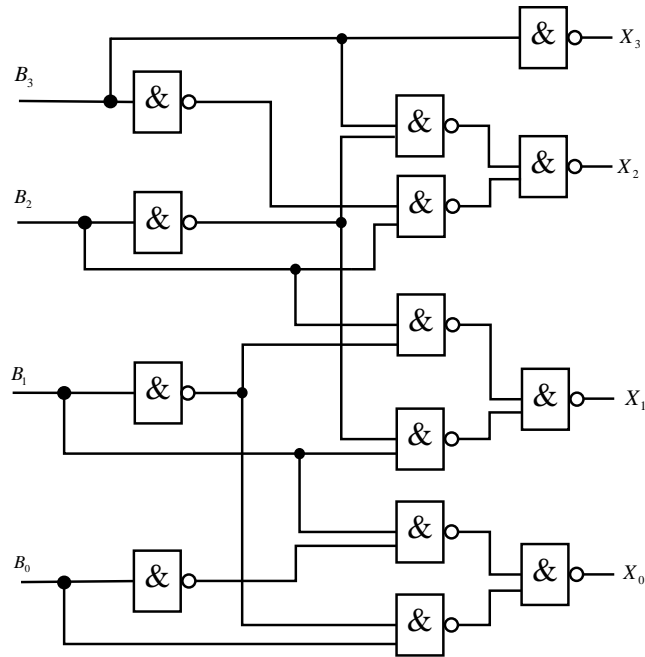
$$X_0 = \overline{B_1}B_0 + B_1\overline{B_0} = \overline{\overline{B_1}B_0} \cdot \overline{\overline{B_1}\overline{B_0}}$$




(2) 根据上述真值表可得余 3 码与 8421BCD 码之间的转换关系为：

$$Y_3 = B_3 + B_2B_0 + B_2B_1 = \overline{\overline{B_3} \cdot \overline{B_2B_0} \cdot \overline{B_2B_1}}$$

$$Y_2 = \overline{B_2}B_0 + \overline{B_2}B_1 + B_2\overline{B_1}\overline{B_0} = \overline{\overline{B_2}B_0 \cdot \overline{B_2}B_1 \cdot B_2\overline{B_1}\overline{B_0}}$$

$$Y_1 = \overline{B_1}\overline{B_0} + B_1B_0 = \overline{\overline{B_1}\overline{B_0} \cdot B_1B_0}$$
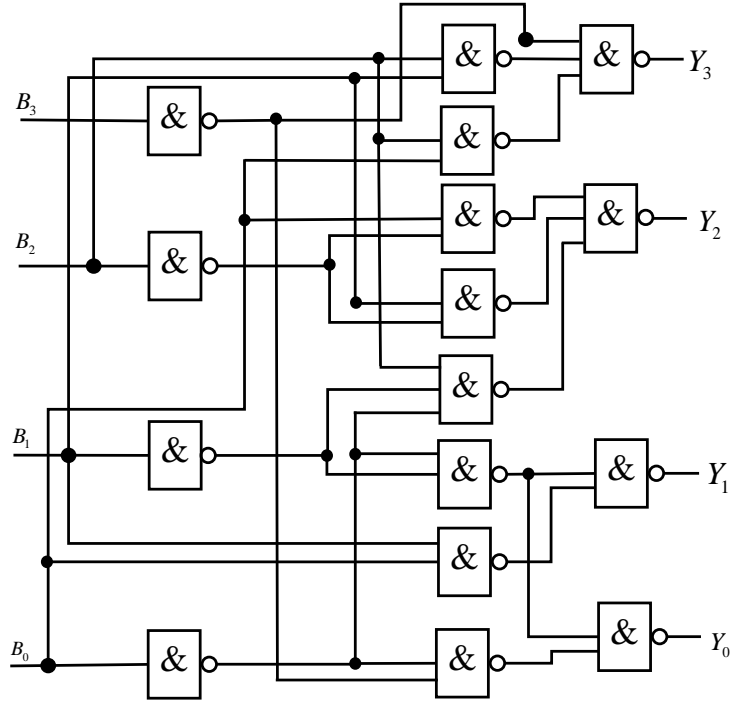
$$Y_0 = \overline{B_1}\overline{B_0} + \overline{B_3}\overline{B_0} = \overline{\overline{B_1}\overline{B_0} \cdot \overline{B_3}\overline{B_0}}$$




(3) 根据上述真值表可得 2421 码与 8421BCD 码之间的转换关系为：

$$E_3 = B_3 + B_2B_0 + B_2B_1 = \overline{\overline{B_3} \cdot \overline{B_2B_0} \cdot \overline{B_2B_1}}$$

$$E_2 = B_3 + B_2\overline{B_0} + B_2B_1 = \overline{\overline{B_3} \cdot \overline{B_2\overline{B_0}} \cdot \overline{B_2B_1}}$$

$$E_1 = B_3 + \overline{B_2}B_1 + B_2\overline{B_1}B_0 = \overline{\overline{B_3} \cdot \overline{\overline{B_2}B_1} \cdot \overline{B_2\overline{B_1}B_0}}$$

$$E_0 = B_0$$

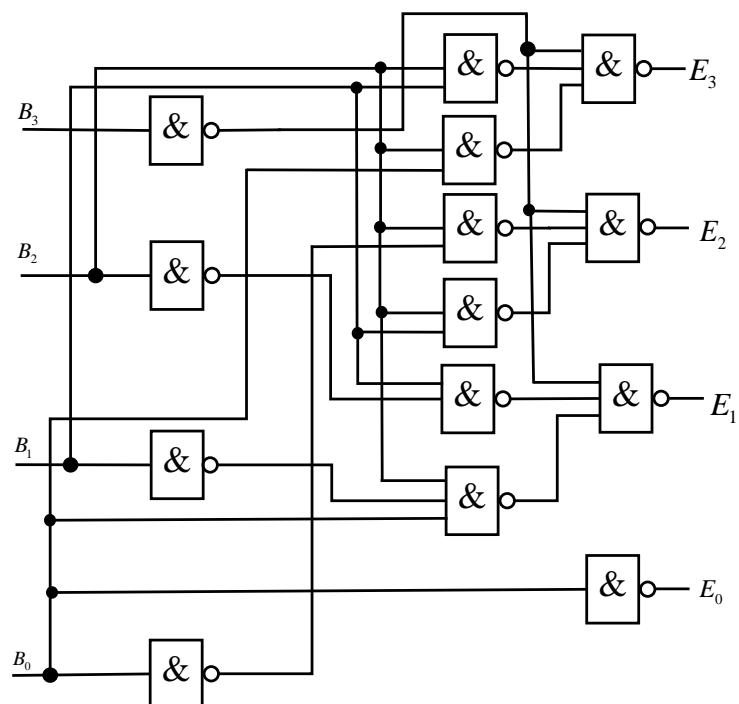


3.11

(1) 真值表为:

S_0	S_1	S_2	S_3	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

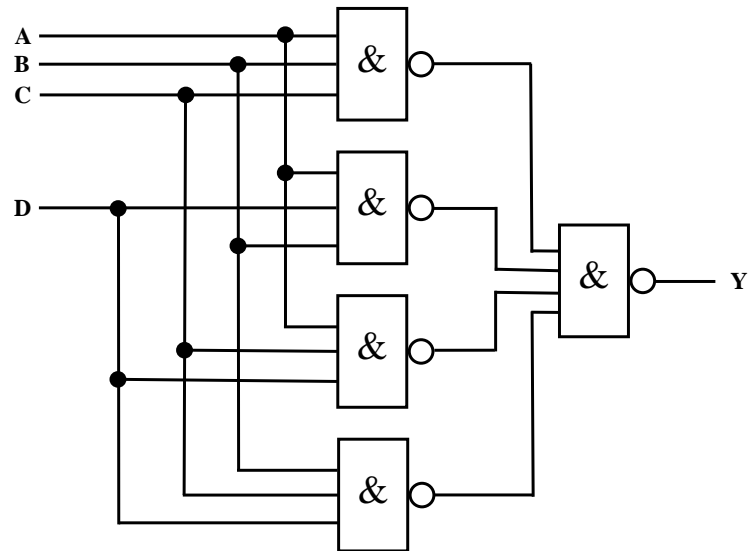
化简得逻辑函数表达式为: $Y = \overline{\overline{BCD}} \cdot \overline{\overline{ACD}} \cdot \overline{\overline{ABD}} \cdot \overline{\overline{ABC}}$




(2) 真值表为:

S_0	S_1	S_2	S_3	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

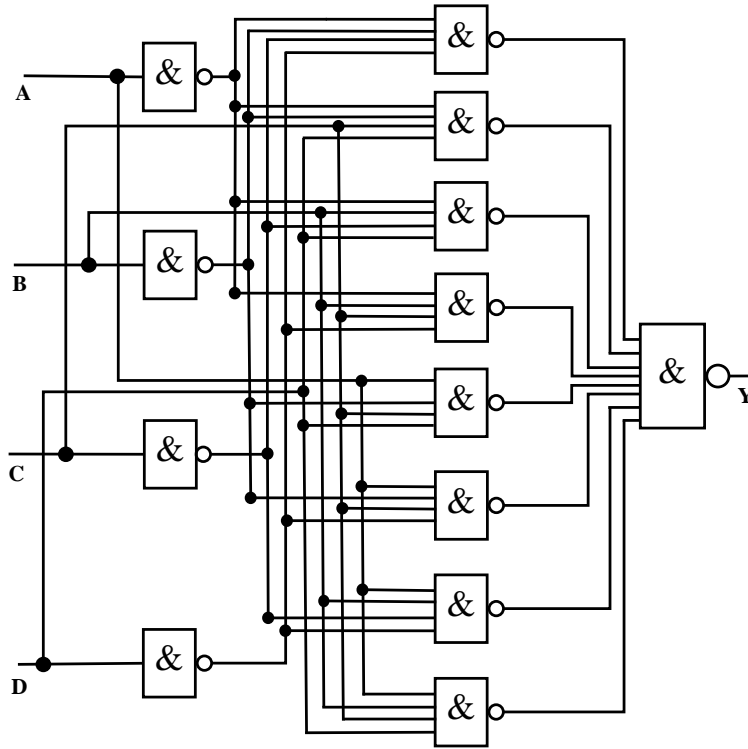化简得逻辑函数表达式为: $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$



3.12

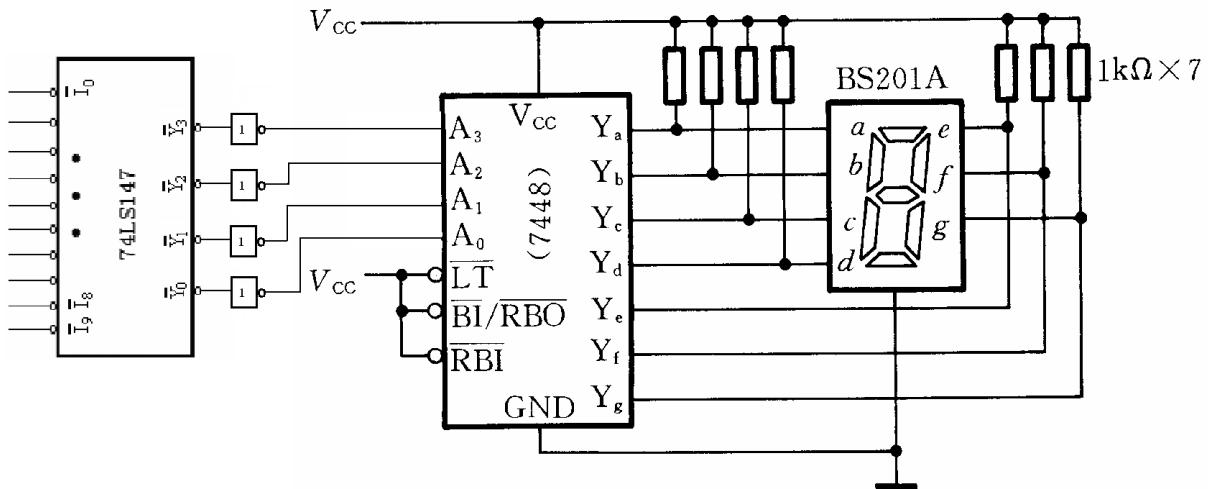

3.15

(1) CC4512 的输出逻辑函数为:

$$Y = \bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0D_0 + \bar{A}_2\bar{A}_1A_0D_1 + \bar{A}_2A_1\bar{A}_0D_2 + \bar{A}_2A_1A_0D_3 \\ + A_2\bar{A}_1\bar{A}_0D_4 + A_2\bar{A}_1A_0D_5 + A_2A_1\bar{A}_0D_6 + A_2A_1A_0D_7$$


由题意:

$$Y_1 = \sum(m1, m3, m4, m8) \\ = \bar{A}_3\bar{A}_2\bar{A}_1A_0 + \bar{A}_3\bar{A}_2A_1A_0 + \bar{A}_3A_2\bar{A}_1\bar{A}_0 + A_3\bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0$$

对比可知:

$$D_1 = D_3 = D_4 = \bar{A}_3, D_0 = A_3, D_2 = D_5 = D_6 = D_7 = 0$$

则电路图为:

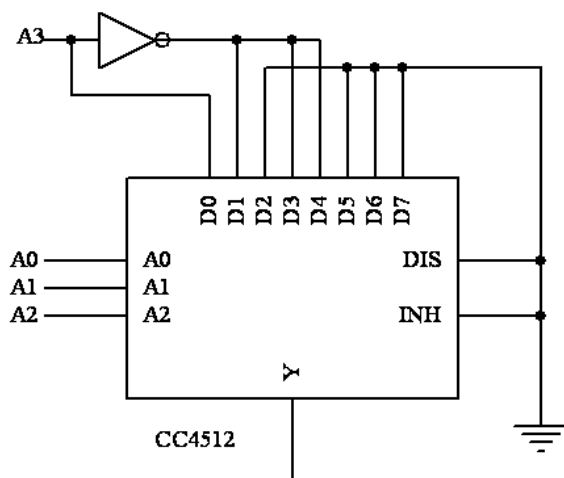

(2) CC4512 的输出逻辑函数为:

$$Y = \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_0 + \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 D_1 + \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0 D_2 + \bar{A}_2 A_1 A_0 D_3 \\ + A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_4 + A_2 \bar{A}_1 A_0 D_5 + A_2 A_1 \bar{A}_0 D_6 + A_2 A_1 A_0 D_7$$


由题意:

$$Y_2 = \sum(m0, m1, m3, m5, m6, m7, m10, m12, m15) \\ = \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 + \bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 A_0 + \bar{A}_3 A_2 \bar{A}_1 A_0 \\ + \bar{A}_3 A_2 A_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_3 A_2 A_1 A_0 + A_3 \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0 + A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_3 A_2 A_1 A_0 \\ = \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 + \bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 A_0 + \bar{A}_3 A_2 \bar{A}_1 A_0 + \bar{A}_3 A_2 A_1 + A_3 \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0 + A_3 A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_3 A_2 A_1 A_0$$

对比可知:

$$D_0 = D_3 = 1, D_1 = D_2 = D_7 = A_0, D_5 = D_6 = \bar{A}_0, D_4 = 0$$

则电路图如下:

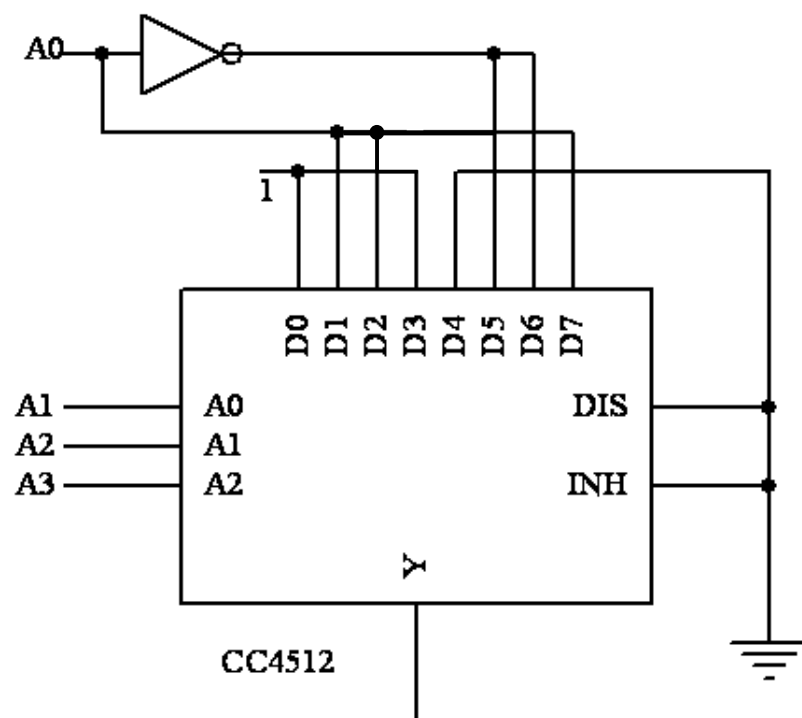

3.16 解：AB 组合四种取值代表“输血者”的四种血型，CD 组合四种取值代表“受血者”的四种血型，组合与血型的对应关系为：00 → A, 1 → B, 10 → AB, 11 → 0 真值表为：


A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

用卡诺图化简得: $Y = AB + C\bar{D} + B\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$

根据 CC4512 的输出逻辑函数, 对比可知:

$$D_0 = D_1 = D_3 = D_5 = \bar{D}, D_2 = D, D_4 = 0, D_6 = D_7 = 1$$

则电路图如下:

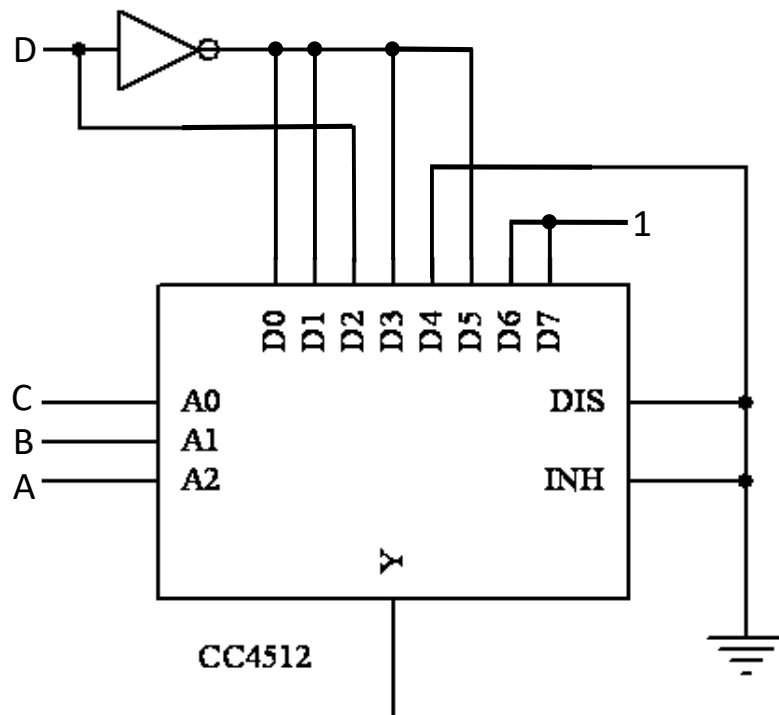

3.17 设定被水浸过为 1, 不浸为 0; 灯亮为 1, 不亮为 0, 则由题意得真值表如下:

A	B	C	G	Y	R
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0
0	1	0	x	x	x
0	1	1	1	0	0
1	0	0	x	x	x
1	0	1	x	x	x
1	1	0	x	x	x
1	1	1	0	1	0


利用卡诺图化简得到:

$$G = \bar{A}BC$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + ABC$$

$$R = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

则电路图如下：

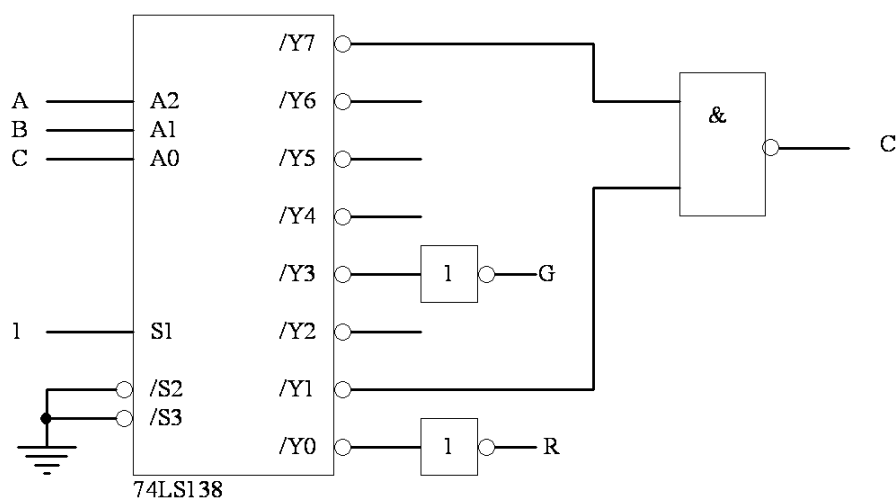

3.18 (1) 74LS151 的输出函数为：

$$W = \bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0D_0 + \bar{A}_2\bar{A}_1A_0D_1 + \bar{A}_2A_1\bar{A}_0D_2 + \bar{A}_2A_1A_0D_3 \\ + A_2\bar{A}_1\bar{A}_0D_4 + A_2\bar{A}_1A_0D_5 + A_2A_1\bar{A}_0D_6 + A_2A_1A_0D_7$$

则由题图可得：

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} \cdot 0 + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} \cdot 1 + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC \cdot 1 \\ = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC$$

真值表为：

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$Y = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD + ABC\bar{D}$$


$$= \sum(m3, m5, m6, m8, m9, m10, m13, m14, m15)$$

$$(2) Y = \sum(m1, m3, m6, m7, m8, m10, m11, m13, m15) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD$$


以 $A B C$ 为为输入端, D 为数据输入端令

$$A_2 = A, A_1 = B, A_0 = C \quad D_0 = D_1 = D_6 = D_7 = D, D_2 = 0, D_3 = D_5 = 1, D_4 = \bar{D}$$

得到电路图如下:

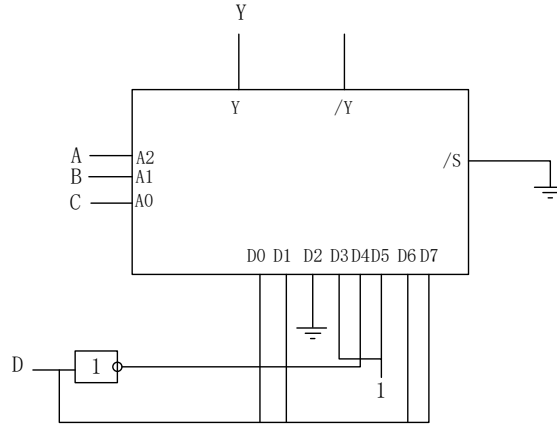

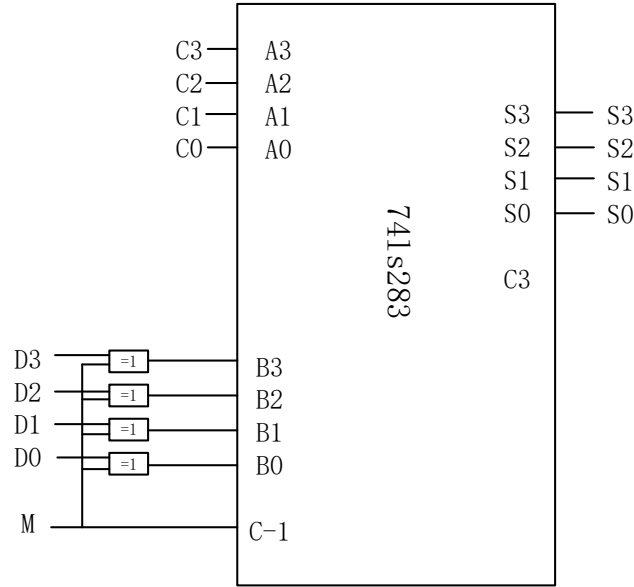3.19 加法器制作加法, 相减用补码运算 (相加减的为两个正数)。设被减数为 $C = C_3C_2C_1C_0$, 减数为 $D = D_3D_2D_1D_0$, 相减时 D 取补码, 补码 = 反码 + 1。CI 输入 M , $M = 0$ 时, D 取原码和 C 相加; $M = 1$ 时, D 取反码, 再加上 $CI = 1$ 正好为补码, 和 C 相加即可。S 为和。当 $M = 0$ 时 C_0 为进位; 当 $M = 1$ 时 C_0 的反为符号位。所以, 有, 输入端: $A_3 = C_3, A_2 = C_2, A_1 = C_1, A_0 = C_0, CI = M$ $B_3 = \bar{M}D_3 + M\bar{D}_3, B_2 = \bar{M}D_2 + M\bar{D}_2, B_1 = \bar{M}D_1 + M\bar{D}_1, B_0 = \bar{M}D_0 + M\bar{D}_0$ 输出端: $Y = Y_3Y_2Y_1Y_0$ 进位输出或者符号位: $Z = M \oplus C_0$




3.22

$$Y = \bar{Z}_2\bar{Z}_1\bar{Z}_0\bar{Y}_0 + \bar{Z}_2\bar{Z}_1Z_0\bar{Y}_1 + \bar{Z}_2Z_1\bar{Z}_0\bar{Y}_2 + \bar{Z}_2Z_1Z_0\bar{Y}_3 + Z_2\bar{Z}_1\bar{Z}_0\bar{Y}_4 + Z_2\bar{Z}_1Z_0\bar{Y}_5 + Z_2Z_1\bar{Z}_0\bar{Y}_6 + Z_2Z_1Z_0\bar{Y}_7 = \bar{Z}_2\bar{Z}_1\bar{Z}_0\bar{X}_2\bar{X}_1\bar{X}_0 + \bar{Z}_2\bar{Z}_1Z_0\bar{X}_2\bar{X}_1X_0 + \bar{Z}_2Z_1\bar{Z}_0\bar{X}_2\bar{X}_1\bar{X}_0 + \bar{Z}_2Z_1Z_0\bar{X}_2\bar{X}_1X_0 + Z_2\bar{Z}_1\bar{Z}_0\bar{X}_2\bar{X}_1\bar{X}_0 + Z_2\bar{Z}_1Z_0\bar{X}_2\bar{X}_1X_0 + Z_2Z_1\bar{Z}_0\bar{X}_2\bar{X}_1\bar{X}_0 + Z_2Z_1Z_0\bar{X}_2\bar{X}_1X_0$$

可见, 本电路完成用 $Z_2Z_1Z_0$ 选择 $X_2X_1X_0$ 的最小项或其反变量的功能。

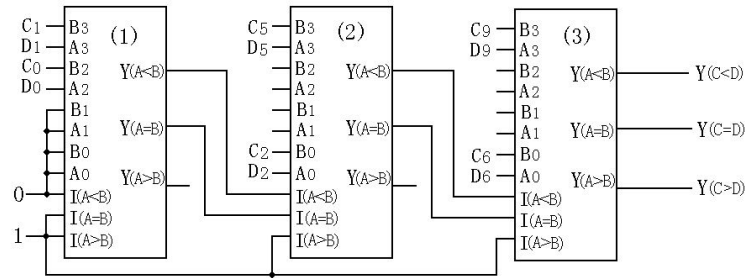3.23 需用 3 片, 连接有多种方式, 其中一种如下: $C = C_9C_8, \dots, C_0$, $D = D_9D_8, \dots, D_0$



3.24 由图得到的输出逻辑式为: $Y = \bar{A}CD + A\bar{B}D + B\bar{C} + C\bar{D}$

(1) 当 $B = 0, C = D = 1$ 时, 输出逻辑式化简为 $Y = A + \bar{A}$, 故 A 改变状态时存在竞争-冒险现象。

(2) 当 $A = 1, C = 0, D = 1$ 时, 输出逻辑式化简为 $Y = B + \bar{B}$, 故 B 改变状态时存在竞争-冒险现象。

(3) 当 $A = 0, B = D = 1$ 时, 或者当 $A = *, B = 1, D = 0$ 时, 输出逻辑式化简为 $Y = C + \bar{C}$, 故 C 改变状态时存在竞争-冒险现象。

(4) 当 $A = 1, B = 0, C = 1$ 时, 或者当 $A = 0, B = *, C = 1$ 时, 输出逻辑式化简为 $Y = D + \bar{D}$, 故 D 改变状态时存在竞争-冒险现象。


3.25

$$(1) F_1 = \overline{CD}, F_2 = \overline{ABC}, Y = \overline{\overline{CD} \cdot \overline{ABC}} = CD + ABC$$

当 $D = B = A = 1$, C 发生跳变时, 各点逻辑函数如下:

$$F_1 = \overline{C}, F_2 = C, Y = C + \overline{C}$$

波形图如下:

 

$$(2) \text{ 由图得到逻辑表达式: } Y = \overline{\overline{CD} \cdot \overline{ABC}} = CD + ABC$$

当 $D = B = A = 1$ 时, $Y = C + \overline{C}$, 则有可能有竞争冒险.


(3) 加入冗余项:

$$Y = CD + ABC = CD + ABC + ABD.$$


电路修改略

4 触发器


4.4

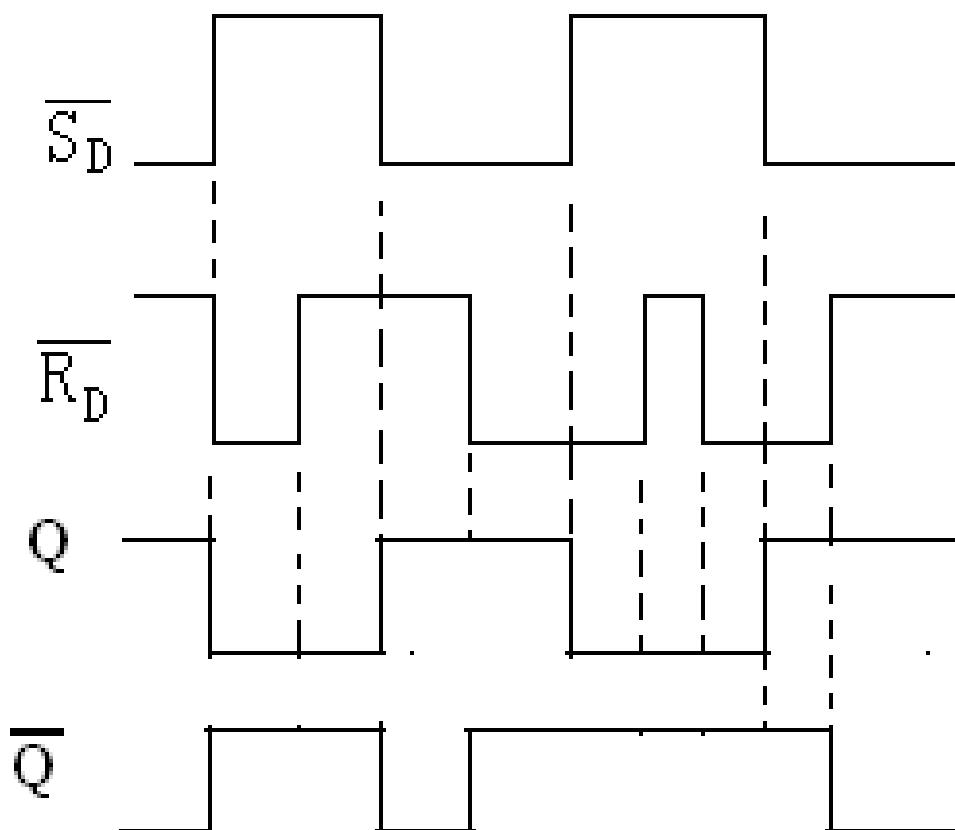


4.5

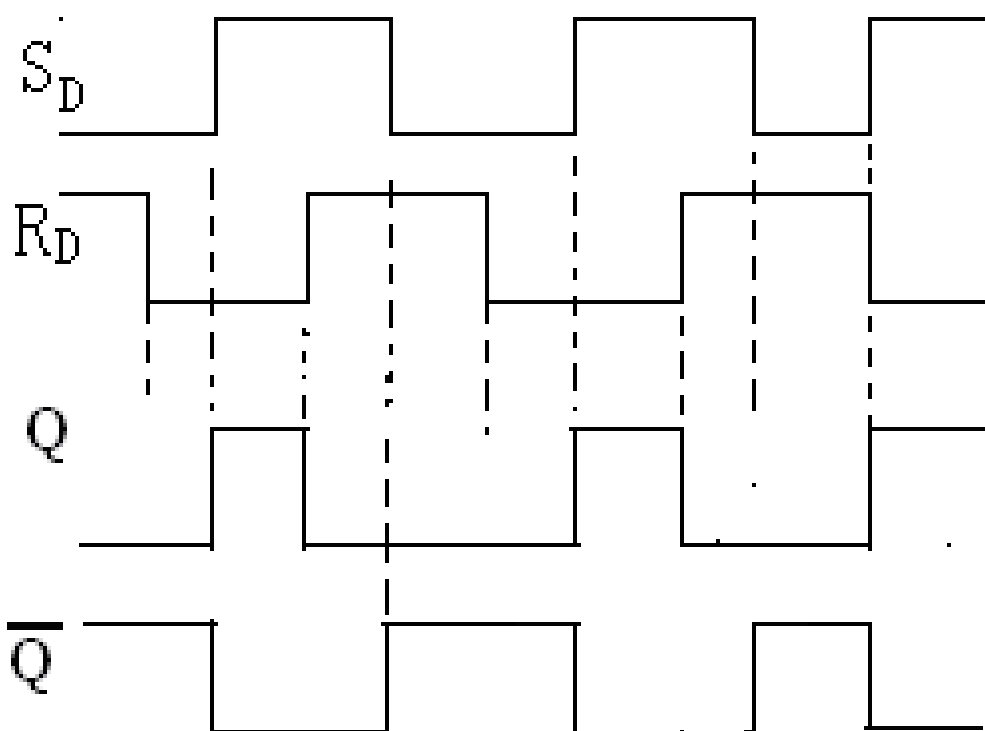


4.6

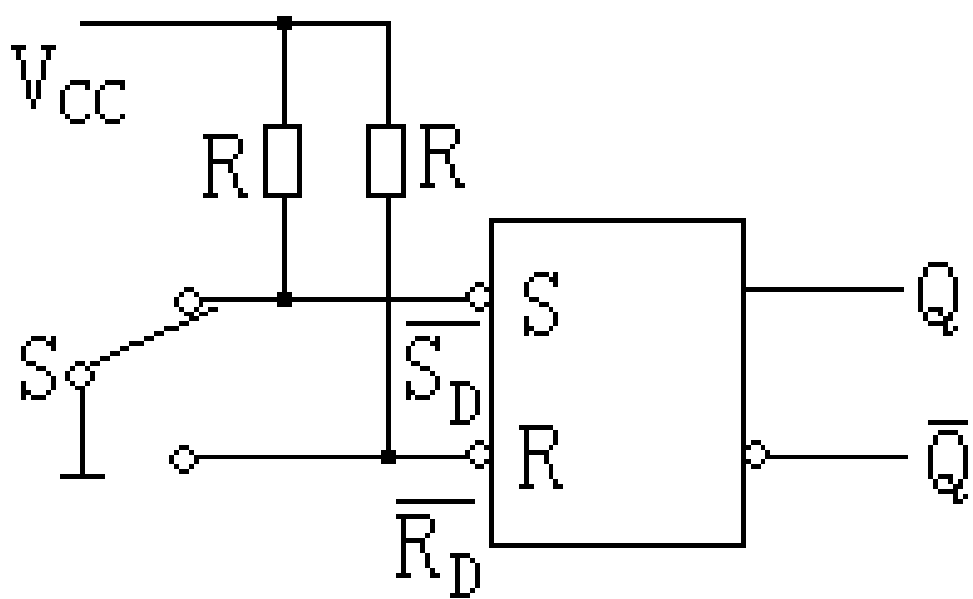


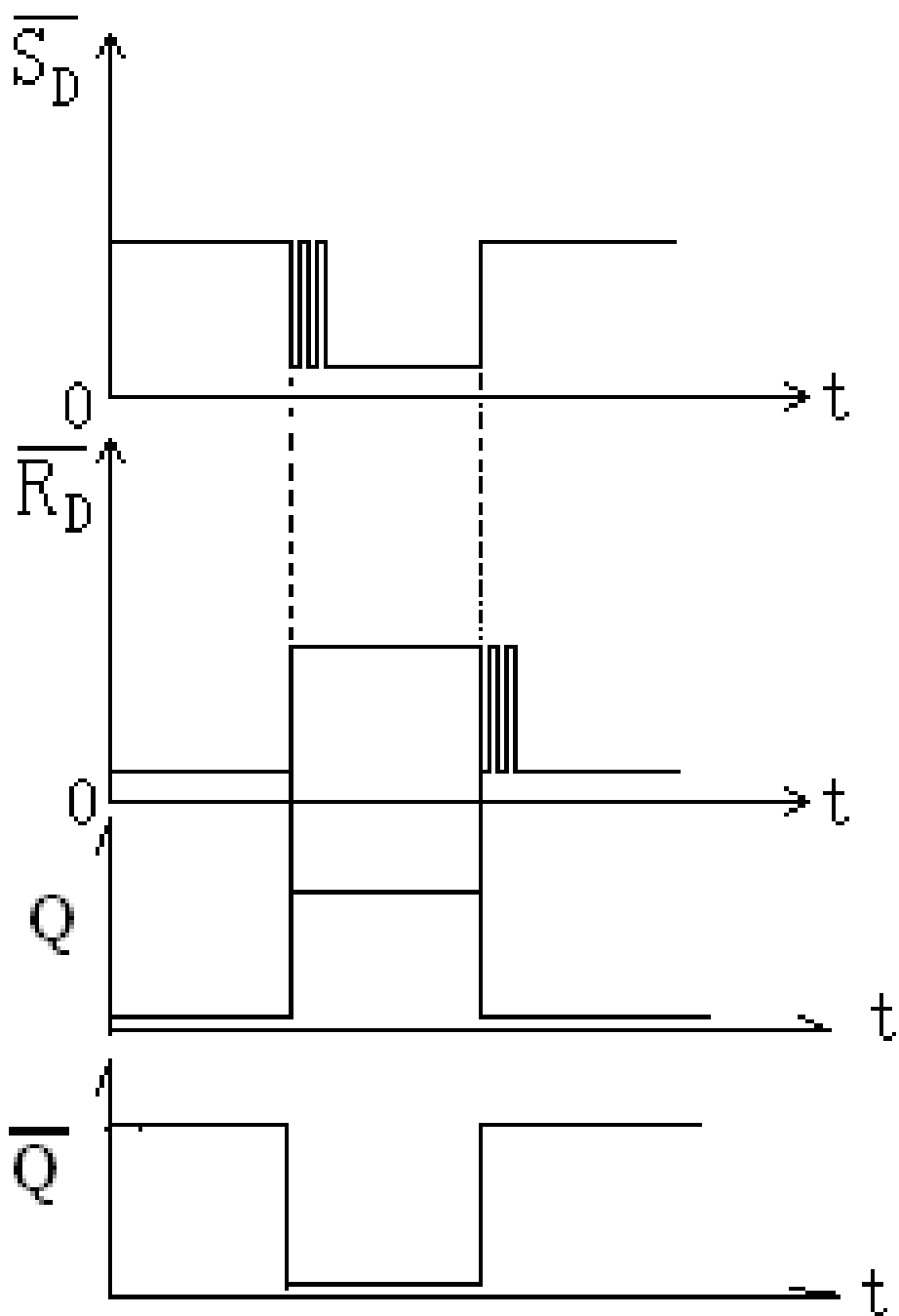


4.7

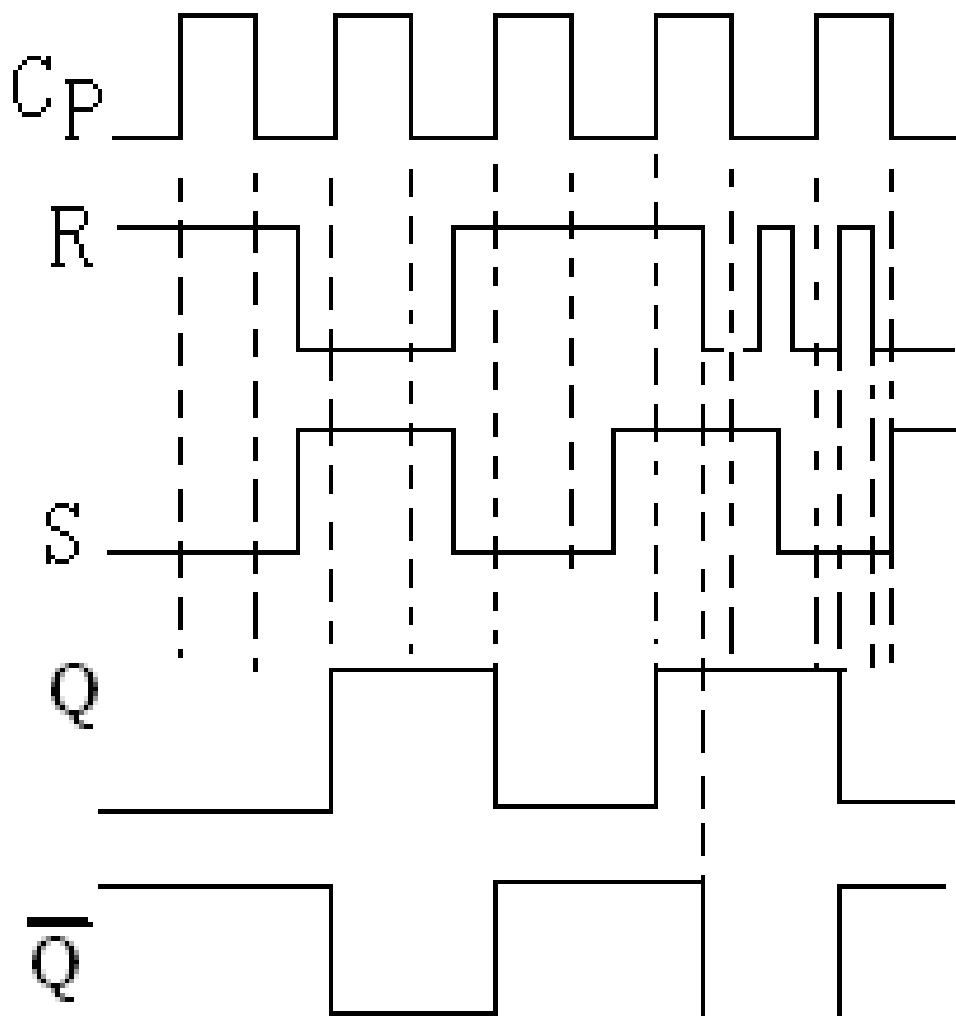


4.8

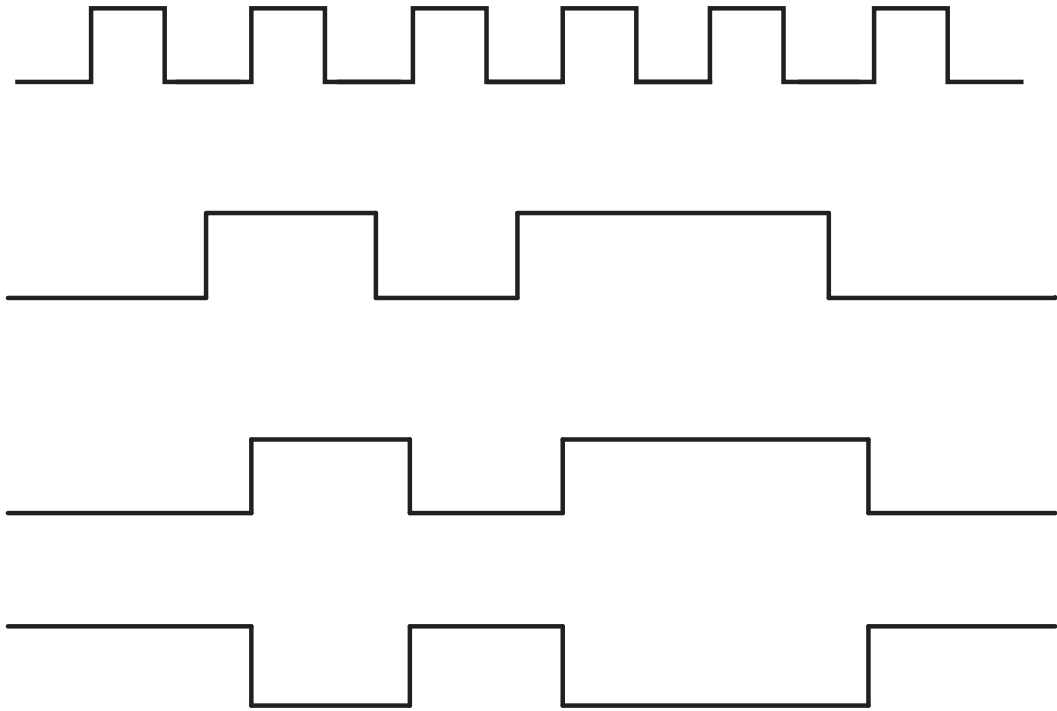


4.9

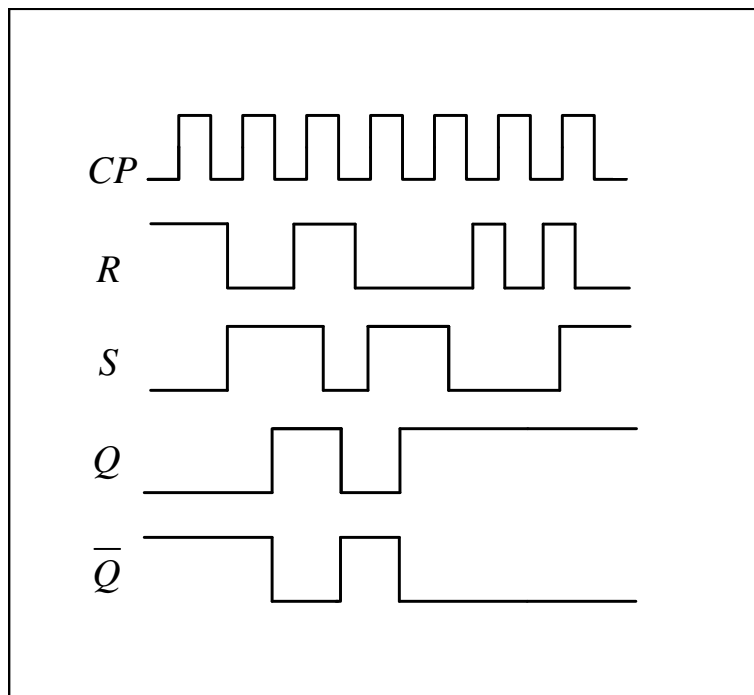


4.10

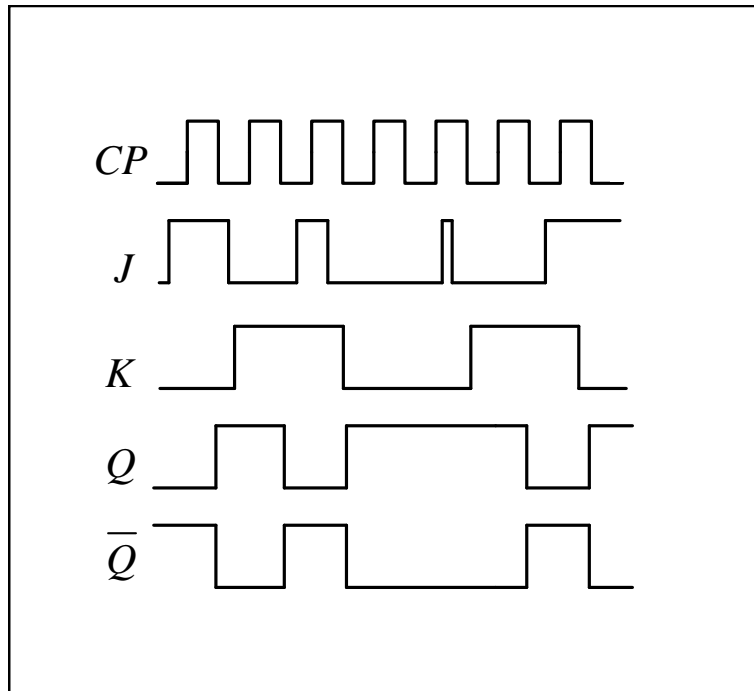


4.11

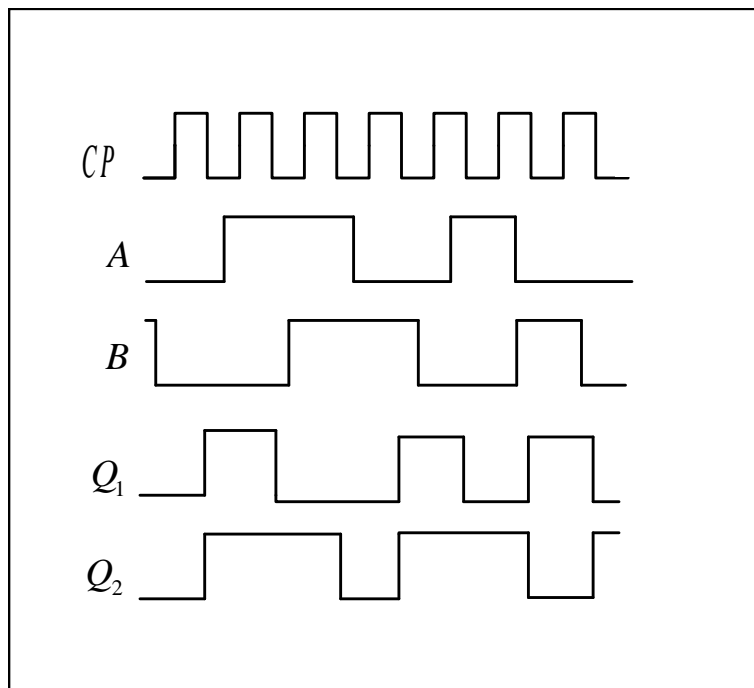


4.13

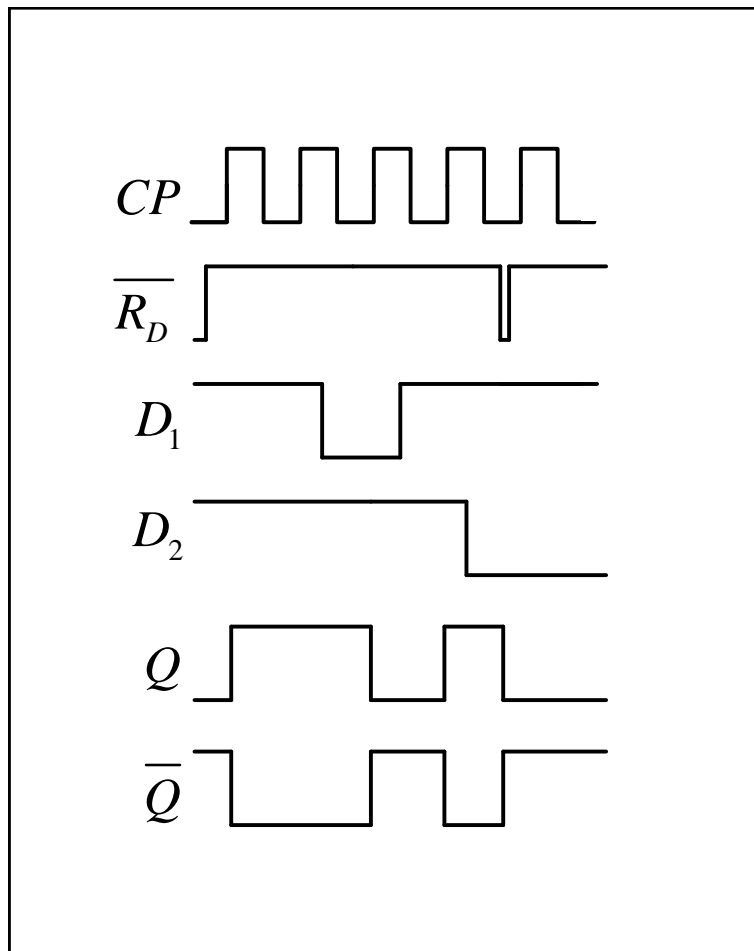


4.14

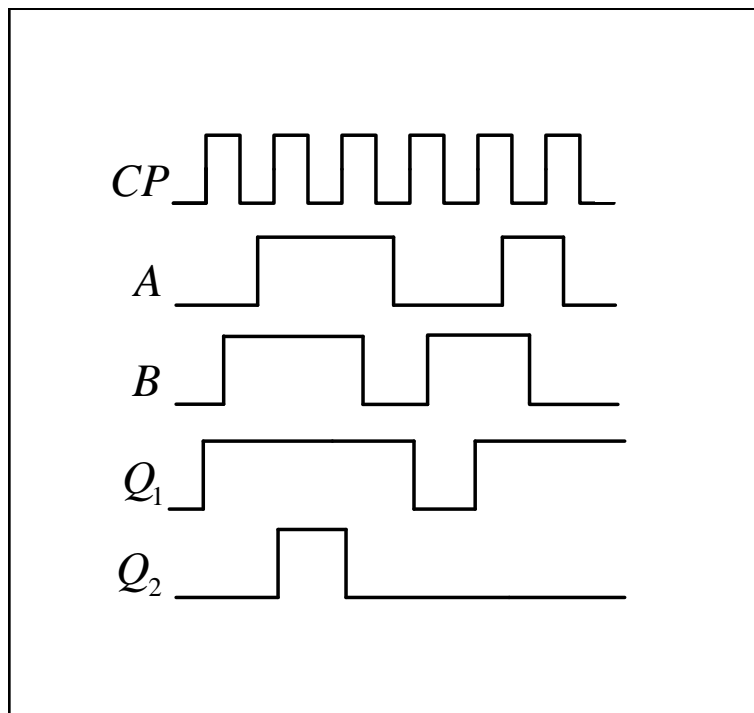


4.15

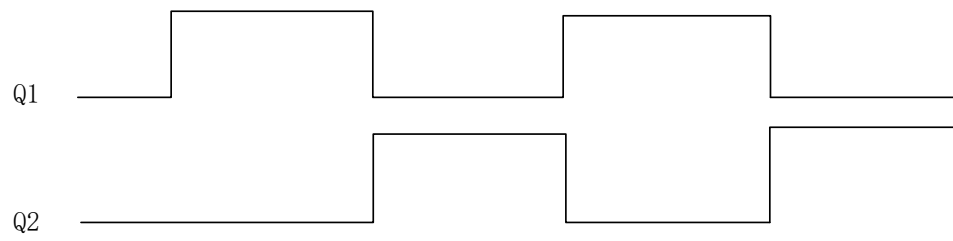


4.16

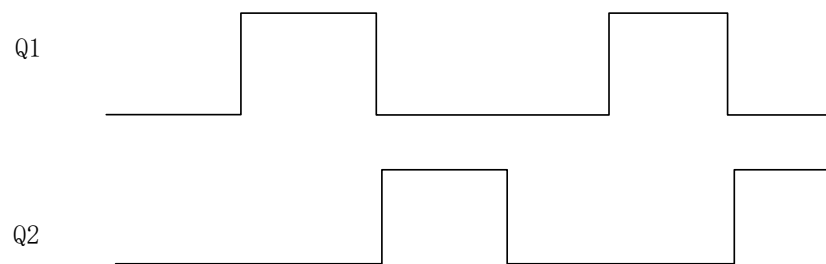


4.17

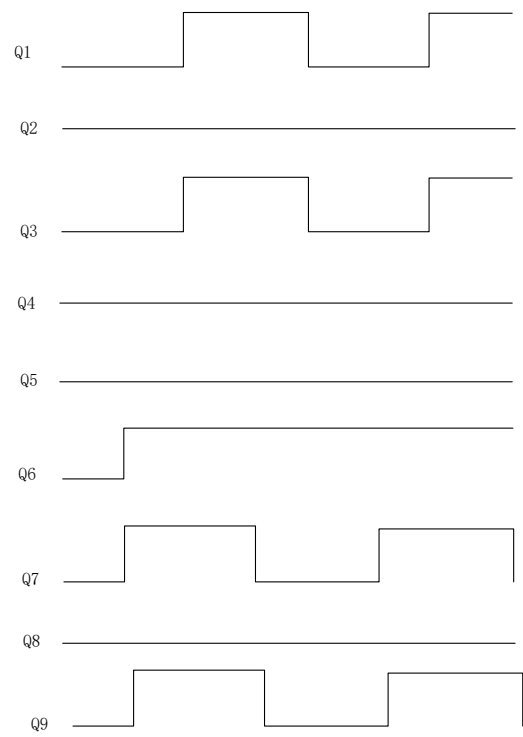

4.18

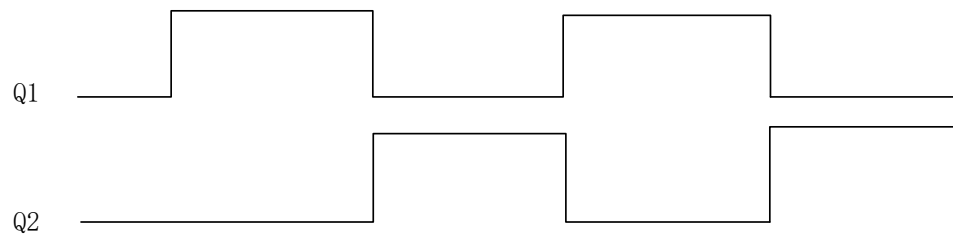

4.20

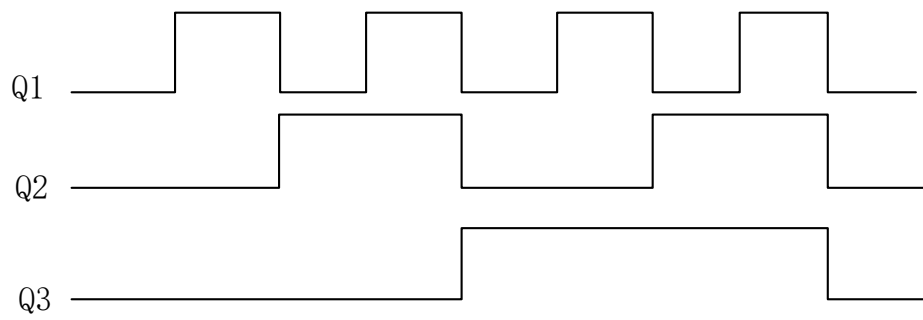


5 时序逻辑电路分析与设计

5.5

$$J_1 = X\bar{Q}_2, K_1 = XQ_2 \therefore Q_1^{n+1} = X \bullet \bar{Q}_1 \bullet \bar{Q}_2 + \overline{XQ_2}Q_1 = X \bullet \bar{Q}_2 + \bar{X}Q_1 + Q_1 \bullet \bar{Q}_2$$

$$J_2 = \bar{X}Q_1, K_2 = \bar{X} \bullet \bar{Q}_1 \therefore Q_2^{n+1} = \bar{X}Q_1 \bullet \bar{Q}_2 + \overline{\bar{X} \bullet \bar{Q}_1}Q_2 = \bar{X} \bullet Q_1 + XQ_2 + Q_1 \bullet Q_2 = Z$$

下降沿触发

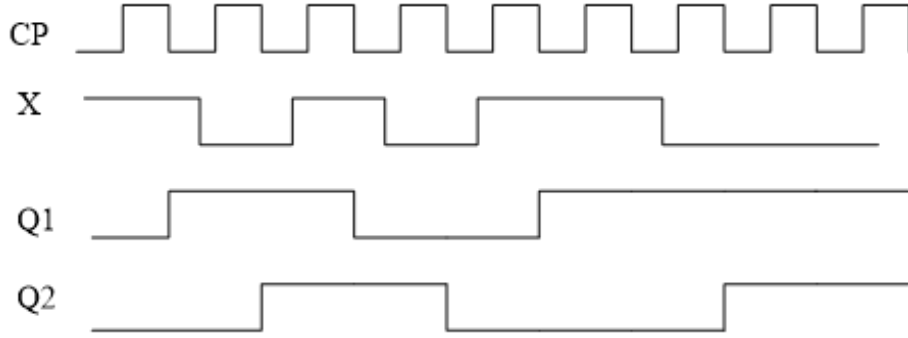

5.6

$$J_1 = \bar{Q}_3, K_1 = 1, \therefore Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1 \bullet \bar{Q}_3$$

$$J_2 = K_2 = Q_1, \therefore Q_2^{n+1} = Q_1 \oplus Q_2$$

$$J_3 = Q_1Q_2, K_3 = 1, \therefore Q_3^{n+1} = Q_1Q_2 \bullet \bar{Q}_3$$

状态转换表为：

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	C
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

(15)

由状态转换表可知，该时序电路的功能为 5 进制转换器

5.7

控制函数：

$$D_0 = Q_0 + \overline{XYQ_1}$$

$$D_1 = Q_1 + \overline{XYQ_0}$$

输出函数：

$$L = Q_0^{n+1}, G = Q_1^{n+1}, E = \overline{Q_1^{n+1} + Q_0^{n+1}}$$

状态方程：

$$Q_0^{n+1} = Q_0^n + \overline{XYQ_1^n}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_1^n + \overline{XYQ_0^n}$$

状态转化表酌情给分。


状态转移图酌情给分.

功能分析:

Q_1Q_0 为 00 且 $X = Y = 1$ 时, $E = 1$, 等待”清零”.

Q_1Q_0 为 11 时, 无论 X, Y , 次态均为 11, 无法自启动, 等待”清零”.

其他情况下, $XY = 01/10$ 时, 次态与 XY 相同.

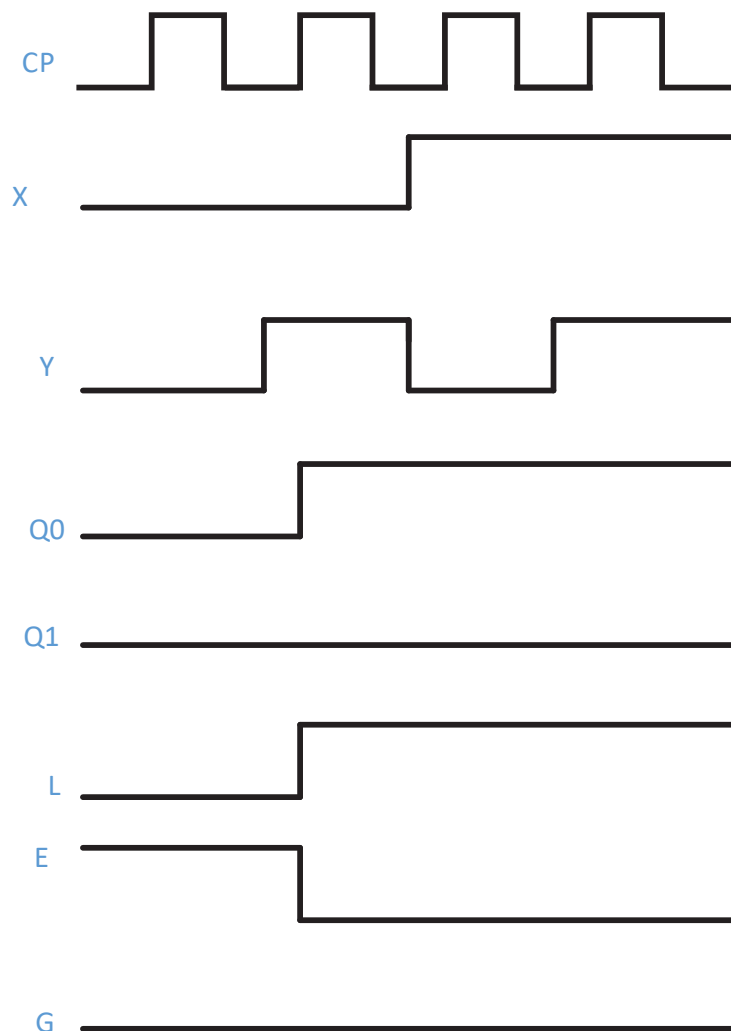

5.11

74163 是同步清零同步置数的四位二进制计数器, 只有 S_0 时 Z 为 0, 所以 $Z = Q_2 + Q_1 + Q_0$.

$D_2D_1D_0/\overline{LD}$	00	01	11	10
000	000/0	100/0	X	X/1
001	X/1	X	X	001/0
011	000/0	011/0	X	X
010	010/0	X/1	X	X
110	000/0	X	X	110/0
111	X	X	X	X
101	101/0	X/1	X	X/1
100	X/1	100/0	X	X

(16)

$$\overline{LD} = Q_2\overline{Q_1}\overline{Q_0}\overline{X_0} + \overline{Q_1}\overline{Q_0}X_1 + \overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0\overline{X_1} + Q_2\overline{Q_1}X_1$$

$$D_2 = Q_2\overline{Q_1} + Q_2X_1 + \overline{Q_1}X_0$$

$$D_1 = \overline{Q_2}Q_1\overline{Q_0} + Q_1X_0 + Q_1X_1$$


$$D_0 = Q_2\overline{Q_1}Q_0 + Q_0X_1 + Q_0X_0$$

$$D_3 = 0$$

按照表达式就可以画出电路图 (略)

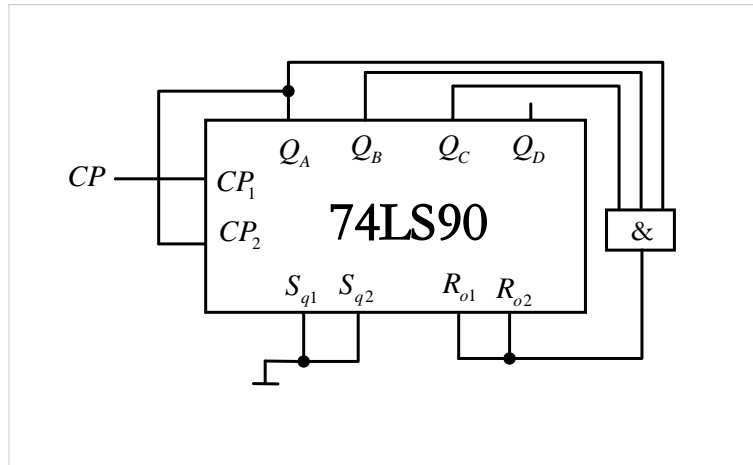
5.13

答案不唯一, 下图为异步清 0, 先连成 10 进制, 当输出为 0111 清 0。




5.14

异步清 0 电路图为:

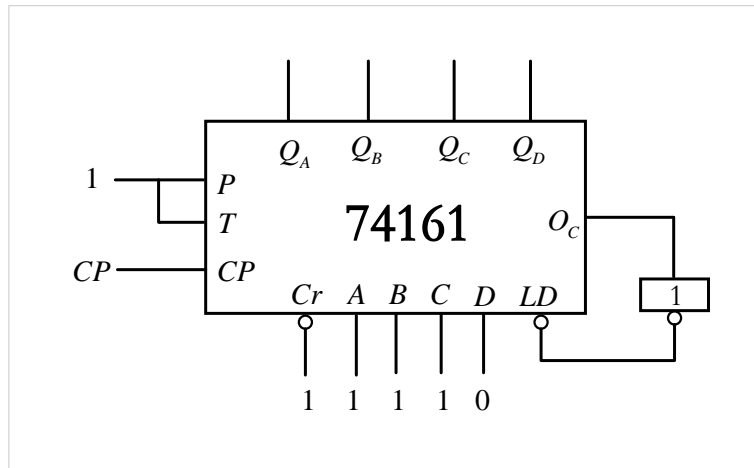


同步置 0 电路图为：

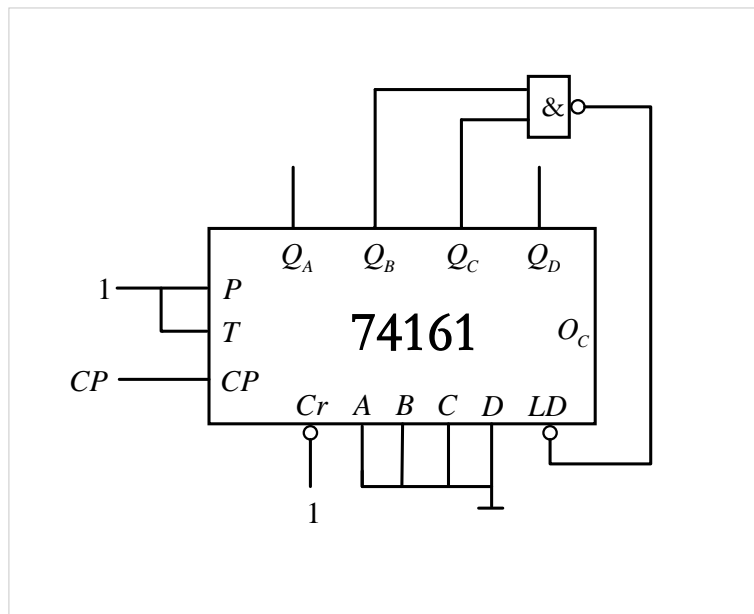

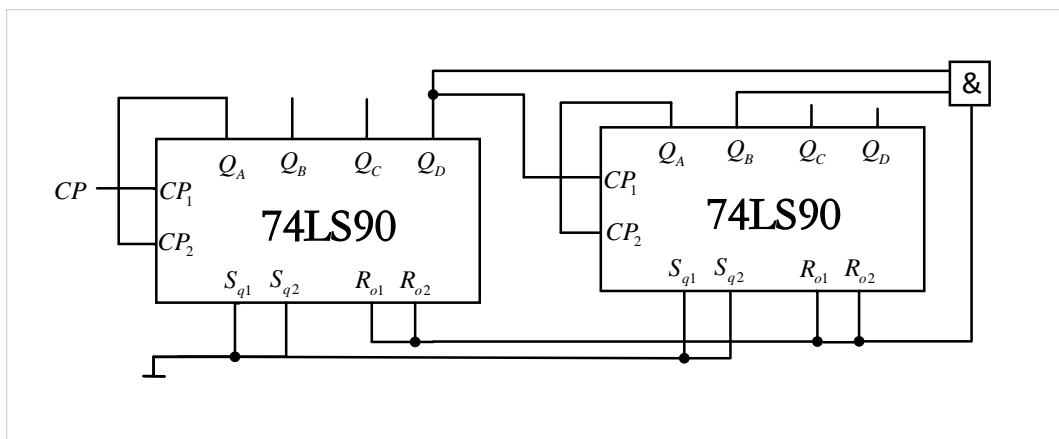5.15

答案不唯一。因一片 74LS90 的最大计数值为 10，故实现模 40 计数器需要两片 74LS90 计数器。此答案先将两片 74LS90 用 8421BCD 码接法构成模 100 计数器，然后加译码反馈器构成模 40 计数器，过渡态为 00101000。电路图如下图所示：



5.17 图中为整体同步置数，所以置数变化为 11111111-X。

M=100 时，预置值 100111100，

M=200 时，预置值 001111000，

M=152。


5.18

序列信号 1101000101 共 10 位，故将 74161 改造为模 10 计数器，采用同步预置法。当 $Q_D Q_C Q_B Q_A = 1001$ 时，同步预置信号激活，即 $LD = \overline{Q_D Q_A}$ (低电平有效)，则电路状态表如下：


Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1

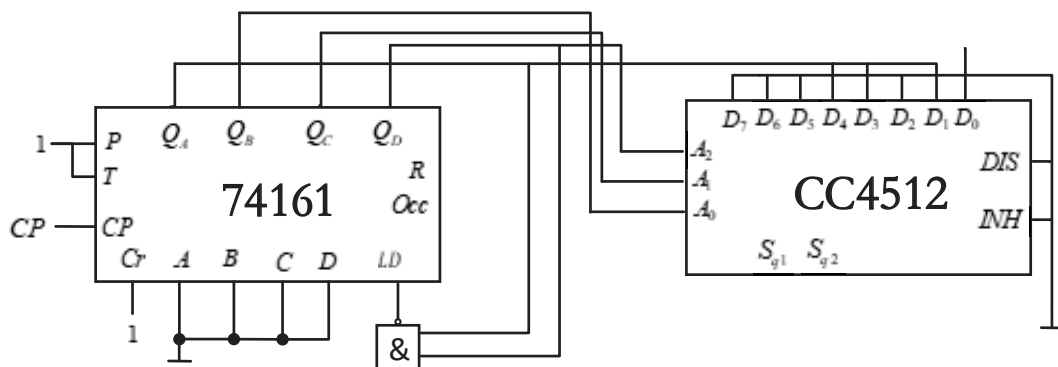(17)

则 $D_0 = 1, D_1 = D_3 = D_4 = Q_A, D_2 = D_5 = D_6 = D_7 = 0, A_2 = Q_D, A_1 = Q_C, A_0 = Q_B$ 。
电路图如下



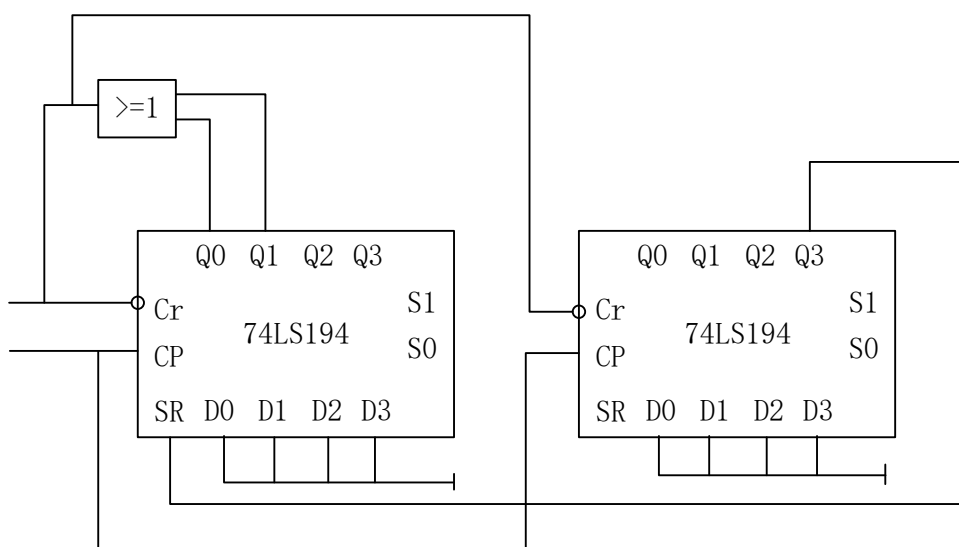5.19 答案不唯一，采用两片 194 为比较简便做法，也可直接用三片 194 实现。




5.20 序列长度为 8，设计 M=8 计数器，选用 CT74163。则有

$$Z = \overline{Q_D}\overline{Q_C}\overline{Q_B} + \overline{Q_D}Q_CQ_B\overline{Q_A} + Q_D\overline{Q_C}Q_BQ_A$$

$$Q_DQ_CQ_B = A_2A_1A_0, D_T = f(Q_A)$$

$$Z = \overline{A_2}A_1\overline{A_0}D_2 + \overline{A_2}A_1A_0D_3 + \overline{A_2}A_1A_0D_4$$
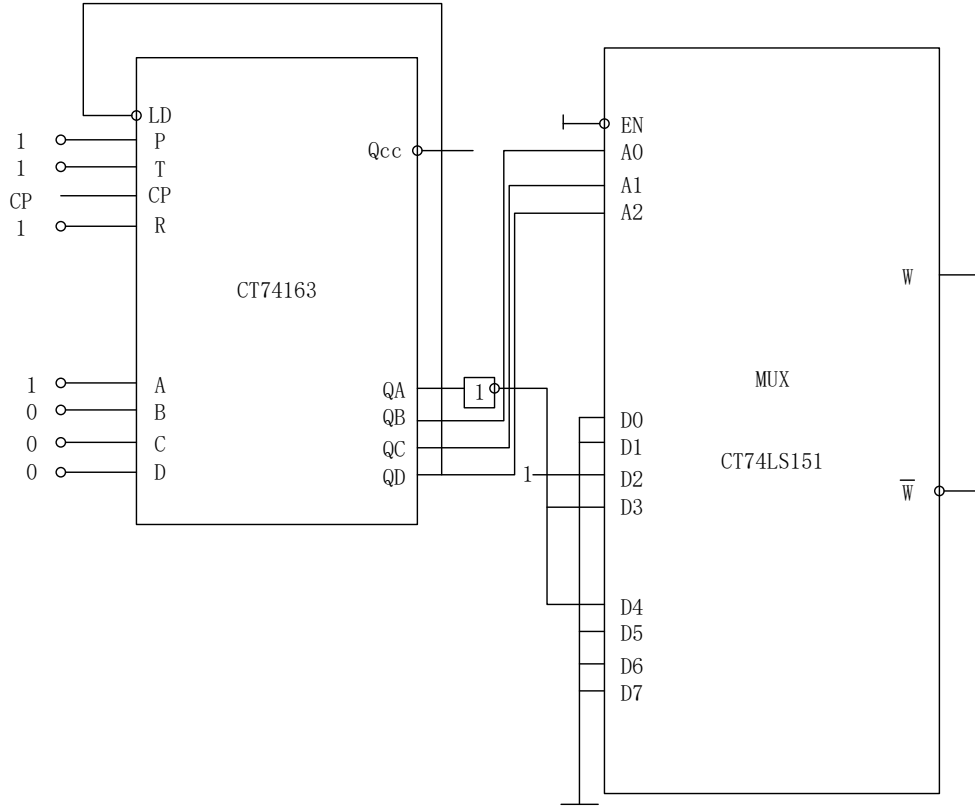
$$D_2 = 1, D_3 = D_4 = \overline{Q_A}, D_0 = D_1 = D_5 = D_6 = D_7 = 0$$



5.21

$Q_3Q_2 Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	1001	0000	0010	0001
01	0011	0100	0110	0101
11	X	X	X	X
10	0111	1000	X	X

(18)


$$Q_3^{n+1} = \overline{Q_1Q_0Q_3Q_0} + Q_3Q_0, J_3 = \overline{Q_2Q_1Q_0} + Q_3Q_0, K_3 = \overline{Q_0}.$$

$$Q_2^{n+1} = Q_3\overline{Q_0} + Q_2Q_0 + Q_2Q_1, J_2 = Q_3\overline{Q_0}, K_2 = \overline{Q_3Q_0} + Q_0 + Q_1 = \overline{Q_3Q_0Q_1}.$$

$$Q_1^{n+1} = Q_1Q_0 + Q_2\overline{Q_1Q_0} + Q_3\overline{Q_0}, J_1 = Q_2\overline{Q_0} + Q_3\overline{Q_0}, K_1 = \overline{Q_3Q_0} + Q_0 = \overline{Q_3Q_0}.$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}, J_0 = K_0 = 1.$$

根据表达式画图.

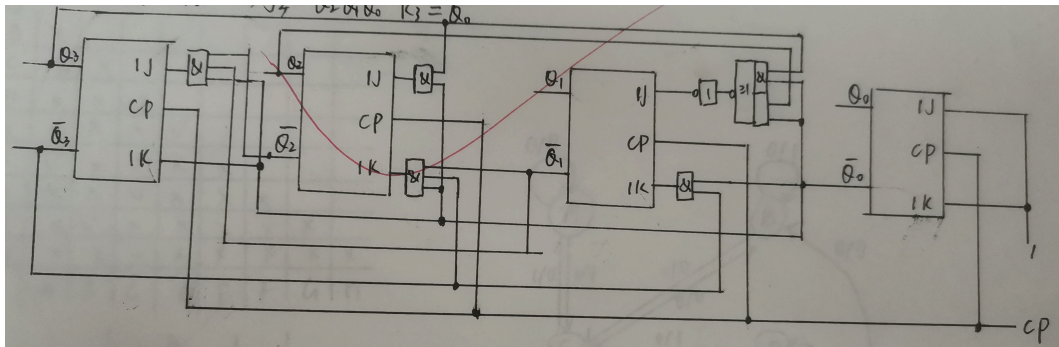

5.22 状态表为

	0	1
S0	S0/0	S1/0
S1	S2/0	S3/0
S2	S4/0	S5/1
S3	S6/1	S7/0
S4	S8/0	S9/0
S5	S10/0	S11/0
S6	S12/0	S13/1
S7	S14/0	S15/0
S8	S0/0	S1/0
S9	S2/0	S3/0
S10	S4/0	S5/1
S11	S6/1	S7/0
S12	S8/0	S9/0
S13	S10/0	S11/0
S14	S12/1	S13/1
S15	S14/0	S15/0

(19)

5.23

a

B	X							
C	X	X						
D	X	X	X					
E	X	X	X	✓				
F	✓	X	X	X	X			
G	X	X	✓	X	X	X		
H	X	✓	X	X	X	X	X	
I	X	X	X	X	X	X	X	X
	A	B	C	D	E	F	G	H

(20)

	0	1
A	A/0	C/1
B	B/1	C/0
C	B/0	A/0
D	C/1	D/0
I	B/0	D/0

(21)

b



B	X						
C	X	✓					
D	X	X	X				
E	X	X	X	X			
F	✓	X	X	X	X		
G	X	X	X	X	X	X	
H	X	✓	✓	X	X	X	X
	A	B	C	D	E	F	G

(22)

	00	01	10	11
A	D/0	D/0	A/0	A/0
B	B/1	D/0	A/0	E/1
D	D/0	B/0	A/0	E/1
E	B/1	A/0	A/0	E/1
G	G/0	G/0	A/0	A/0

(23)

5.25 $2^4 \geq 11$, 所以 $N = 4$

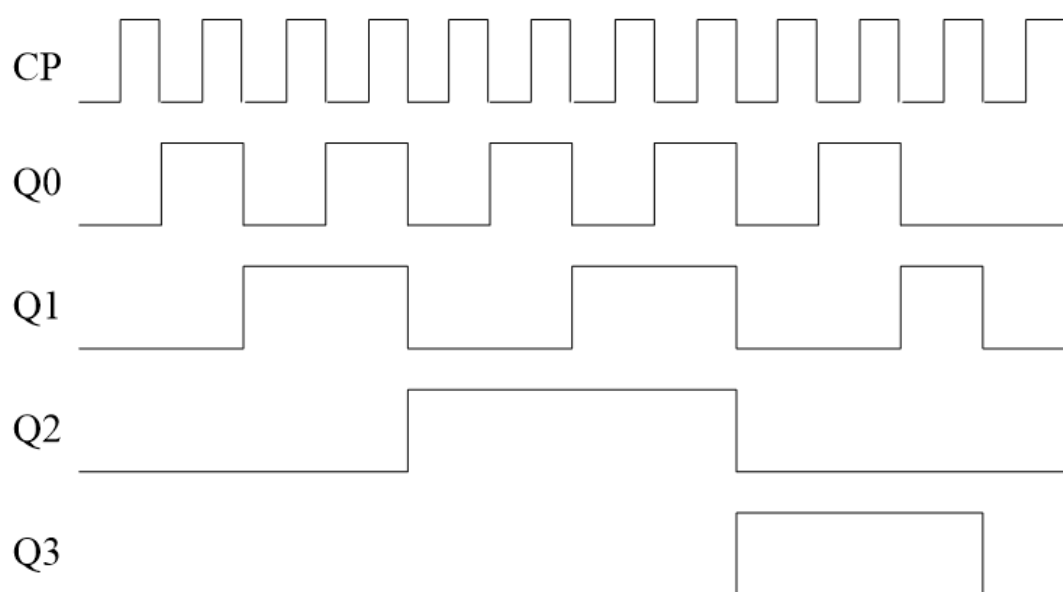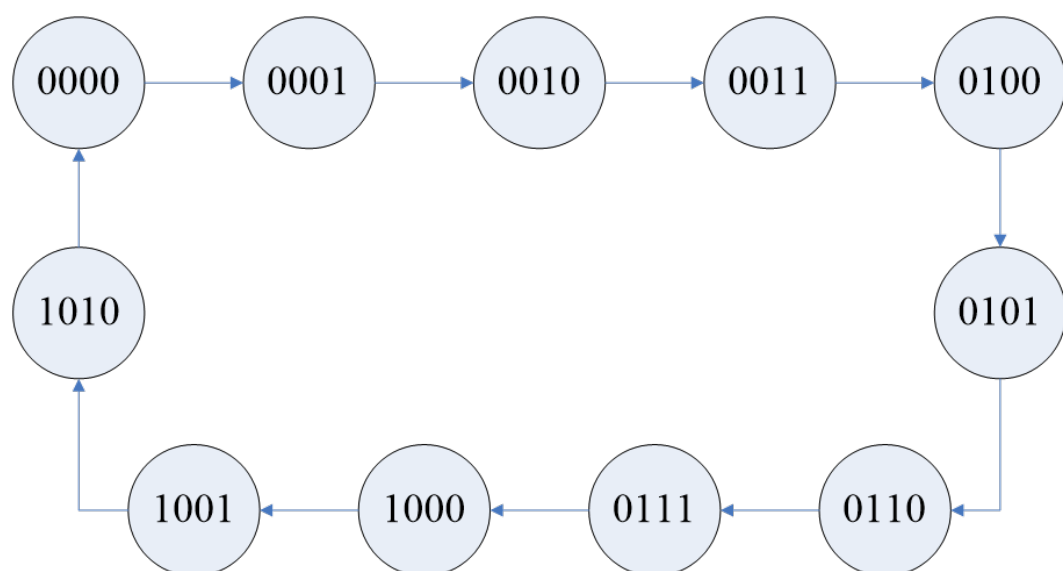

所以, $CP_0 = CP$, $CP_1 = CP$, $CP_2 = Q_1$, $CP_3 = Q_1$

6 脉冲波形的产生和整形


6.5 解: 对于 74 的 TTL 电路, 取 $V_{OH} = 3\text{ V}$, $V_{OL} = 0$, $V_{TH} = 1.3\text{ V}$, $R_1 = 4\text{ k}$
由于 $R_1 + R_s \gg R$, 则有:

$$\begin{aligned} T_1 &= RC \ln \frac{2V_{OH} - V_{TH}}{V_{OH} - V_{TH}} = 1.02 \times 10^{-6} \text{ S} \\ T_2 &= RC \ln \frac{V_{OH} + V_{TH}}{V_{TH}} = 1.20 \times 10^{-6} \text{ S} \\ f &= \frac{1}{T} = \frac{1}{T_1 + T_2} = 0.45 \text{ MHz} \end{aligned} \quad (25)$$

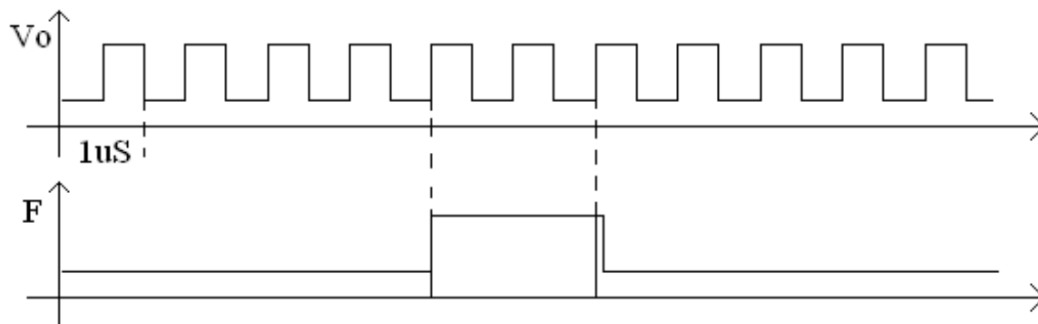
6.6

解: 石英晶体的多谐振器频率为 $f = 1\text{ MHz}$ 74LS90 为下降沿计数
并由电路可知, 当 $QC = 1, QB = 1$ 即 110 时, 被异步清零。加反相器波形如下 (不加反相器下降沿也对)
:


$$f' = \frac{1}{T'} = 1.67 \times 10^{-7} \text{ kHz}$$



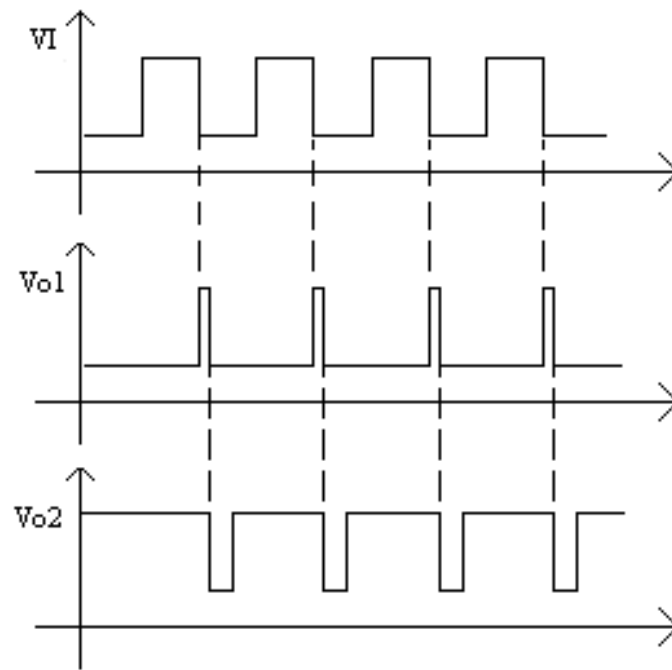6.7 解: $T_1 = TW_1 = 0.7R_1C_1 = 1\text{ ms}$, $T_2 = TW_2 = 0.7R_2C_2 = 2\text{ ms}$



6.8 解:

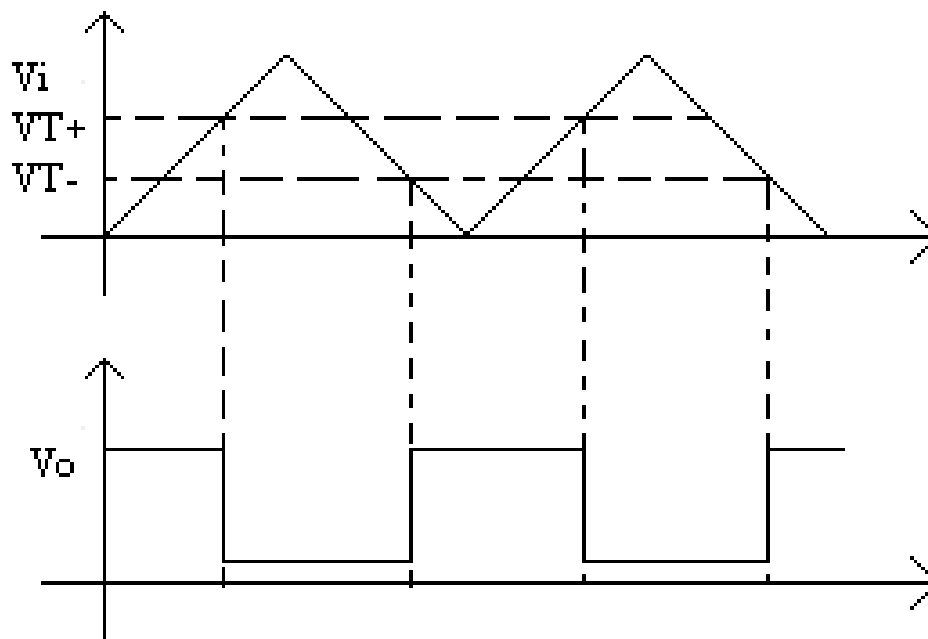

7 数/模和模/数转换

10.2 由于反馈电阻为 $R/2$, 故输出电压 $u_0 = -6.34V$

10.5 ADC 输出为 12 位 2 进制数, 输入信号最大值为 5V.
分辨率为: $1.22mv$.

10.7 双积分型 A/D 转换器完成一次 AD 转换需要 $819200ns$.
逐次逼近型 A/D 转换器完成一次转换大约需要 $1400ns$.


10.8 双积分型 A/D 转换器完成一次 AD 转换需要 $0.02048s$, 频率大约为 $48.83Hz$, 小于 $8KHz$, 所以双积分型 A/D 转换器不满足要求。
逐次逼近型 A/D 转换器完成一次 AD 转换需要 $0.000012s$, 频率大约为 $8.333KHz$, 大于 $8KHz$, 但是小于 2 倍最大信号频率, 所以逐次逼近型 A/D 转换器也不满足要求。

7.4 $F_1 = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB$

$F_V = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B} + AB$ ✓

100

7.5.

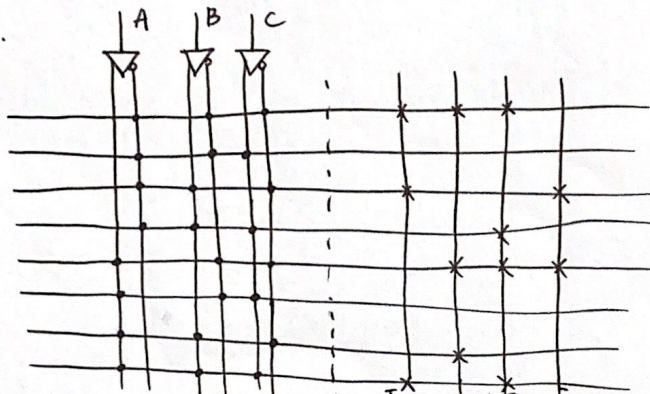


$F_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$

$F_V = \bar{B}\bar{C} + A\bar{C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$


$F_3 = \bar{B}\bar{C} + B\bar{C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$

$F_4 = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$

7.8 $X=0$ 加法计数

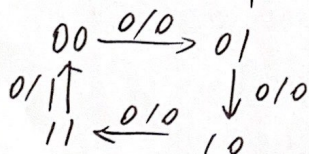

$X=1$ 减法计数

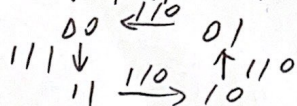

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0
			1	0	0

图 1: 7.4-7.9

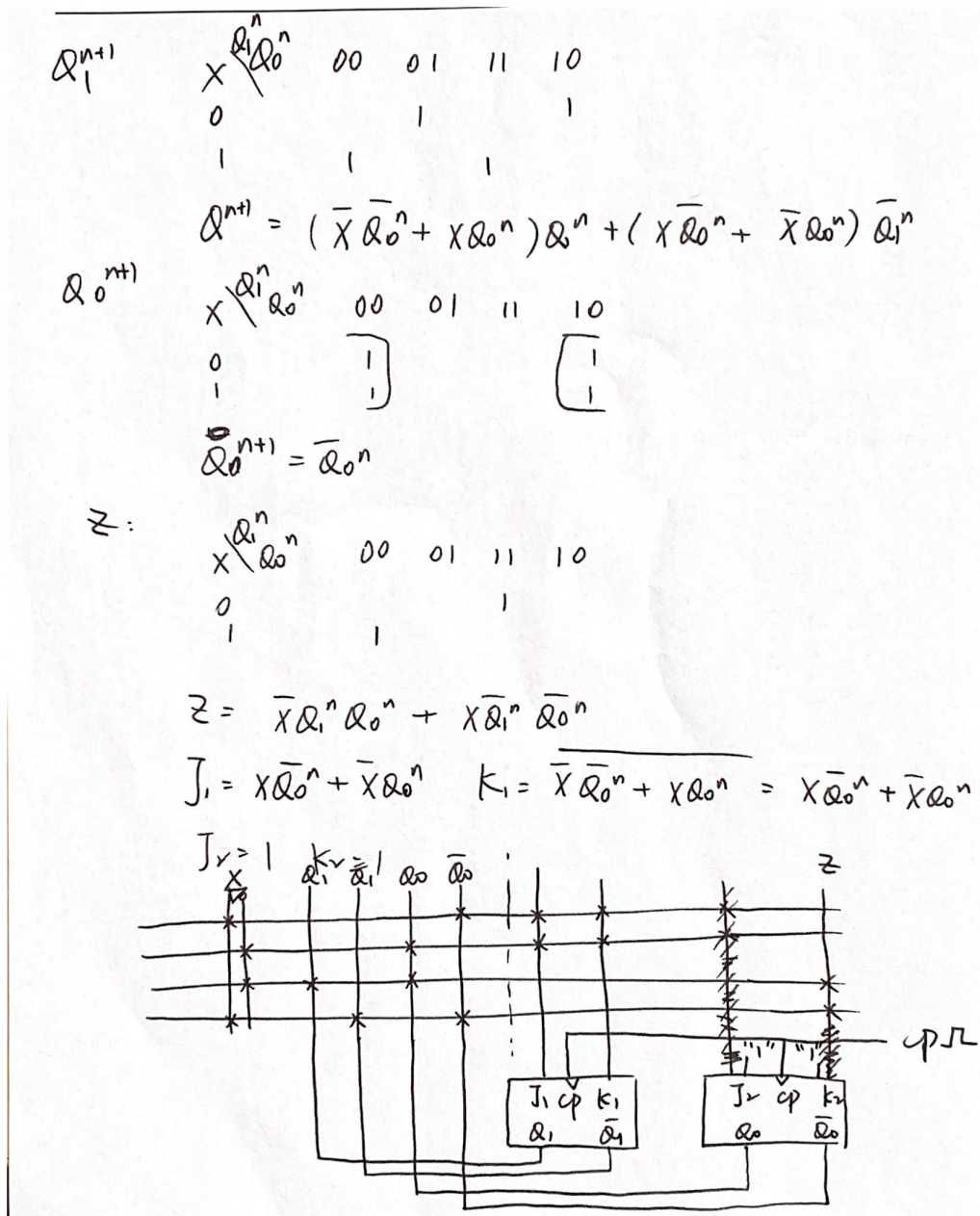


图 2: 7.9

7.10

$$F_1$$

$x_3 \backslash x_2 x_1$	00	01	11	10
0			1	
1	1		1	

$$F_1 = x_3 \bar{x}_2 + x_2 x_1$$

$$F_2$$

$x_3 \backslash x_2 x_1$	00	01	11	10
0		1	1	
1	1		1	1

$$F_2 = \bar{x}_2 \bar{x}_1 + x_2 x_1 + \bar{x}_3 x_2$$

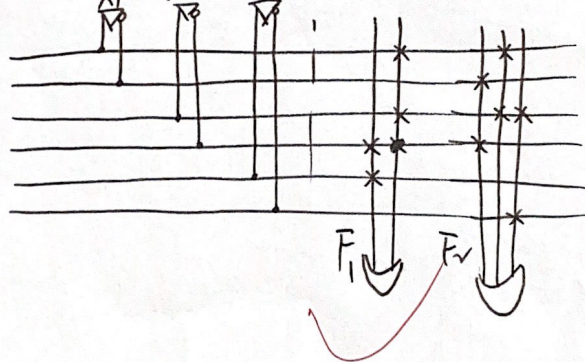


图 3: 7.10